

Compito di linguaggi di descrizione dell'hardware

Esercizio 1

Si realizzi un modello comportamentale in VHDL di un latch di tipo D trasparente (con ingressi d e clk , ed uscita q). Quando $clk = 1$, il latch é nella fase di SAMPLE e quando $clk = 0$, il latch é nella fase di HOLD. Il modello deve descrivere il tempo di risposta del componente (tr). Inoltre, é necessario descrivere il possibile degrado dell'informazione memorizzata che si ha se il componente rimane per un tempo maggiore di tx nello stato di HOLD (é un problema dei latch dinamici). In tale caso, l'uscita q si porta a X .

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

-- model of a transparent (dynamic) dlatch with delay (tdq) tr and
-- tx as the maximum data retention time in the hold state

entity dlatch is
  generic(tr,tx: time);
  port(d,clk: in std_logic;
       q: out std_logic);
end entity dlatch;

architecture behav of dlatch is
begin
  p0: process(d,clk)
    begin
      if (clk='1') then
        q<=d after tr;
      elsif (clk'event) and (clk='0') then
        q<='X' after tx;
      end if;
    end process p0;
end architecture behav;
```

Esercizio 2

Si descriva al livello comportamentale in VHDL un componente che esegue operazioni di rotate. Questo riceve in ingresso una parola da 8 bit ($w_{7..0}$), una parola di 3 bit ($ra_{2..0}$) che codifica un intero positivo RA e 2 bit L e R che codificano la direzione del rotate. Se $LR = 10$ il dato in ingresso viene rotato verso sinistra di RA posizioni,

se $LR = 01$ il dato in ingresso viene rotato verso destra di RA posizioni, se $LR = 00$ il dato passa inalterato.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity rotate is
    generic(delay: time);
    port(w: in std_logic_vector(7 downto 0);
         ra: in std_logic_vector(2 downto 0);
         l,r: in std_logic;
         y: out std_logic_vector(7 downto 0));
end entity rotate;

architecture behav of rotate is

begin

    process(w,ra,l,r)
        variable ymp: std_logic_vector(7 downto 0);
    begin

        ymp:=w;
        if (l='0') and (r='1') then
            if (ra(0)='1') then
                ymp := ymp(0) & ymp(7 downto 1);
            end if;
            if (ra(1)='1') then
                ymp := ymp(1 downto 0) & ymp (7 downto 2);
            end if;
            if (ra(2)='1') then
                ymp := ymp(3 downto 0) & ymp (7 downto 4);
            end if;
        elsif (l='1') and (r='0') then
            if (ra(0)='1') then
                ymp := ymp(6 downto 0) & ymp(7);
            end if;
            if (ra(1)='1') then
                ymp := ymp (5 downto 0) & ymp(7 downto 6);
            end if;
            if (ra(2)='1') then
                ymp := ymp (3 downto 0) & ymp(7 downto 4);
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture behav;
```

```

    end if;
    elsif not((l='0') or (r='0')) then
        ymp:="XXXXXXXXX";
    end if;
y <= ymp;
end process;

end architecture behav;

```

Esercizio 3



Si consideri il seguente algoritmo:

0. $u_0 := a + b$;
1. $u_1 := c + d$;
2. $u_2 := e - f$;
3. $u_3 := u_0 * u_1$;
4. $u_4 := u_2 * g$;
5. $u_5 := h + i$;
6. $u_6 := u_3 - u_4$;
7. $u_7 := u_4 - u_5$;
8. $u_8 := u_7 + u_6$;

Si determini uno scheduling che, utilizzando come risorse un sommatore, un sottrattore e un moltiplicatore, minimizzi la latenza. Per tale scheduling si determini il minimo numero di registri da utilizzare e si ottenga una descrizione al livello RTL.

Si supponga poi che invece di sommatore e sottrattori siano disponibili due ALU in grado di eseguire somma o sottrazione. Si determini anche in questo caso uno scheduling che utilizzando un moltiplicatore e le due ALU minimizzi la latenza. In tutti i casi si faccia l'ipotesi di ciclo singolo.

Soluzione

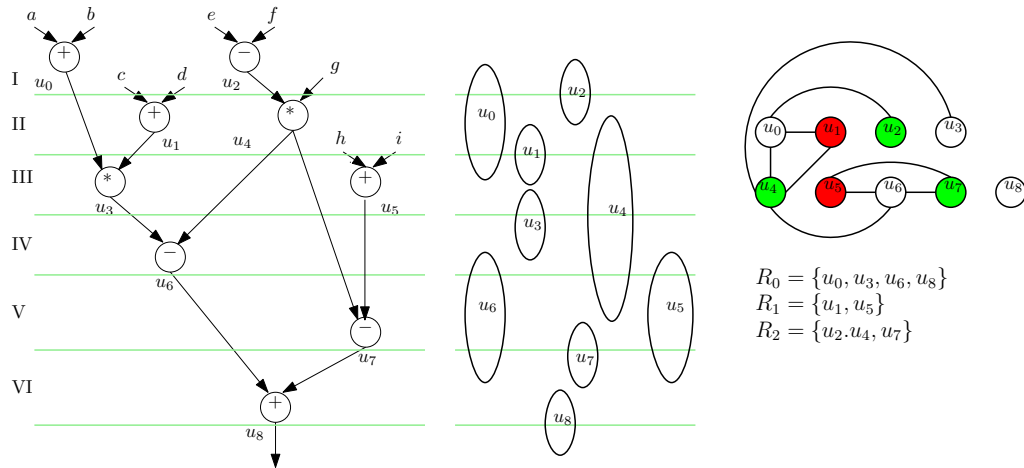 

RTL description	adder	subtractor	multiplier
clock period			
I	$R_0 := a + b$	$R_2 := e - f$	
II	$R_1 := c + d$		$R_2 := R_2 * g$
III	$R_1 := h + i$		$R_3 := R_0 * R_1$
IV		$R_0 := R_0 - R_2$	
V		$R_2 := R_2 - R_1$	
VI	$R_0 := R_0 + R_2$		

Utilizzando le 2 ALU si nota dal precedente DFG con scheduling che la sottrazione al ciclo 6 può essere anticipata al ciclo 5. E quindi la latenza diviene ora di 5 cicli di clock.

