

Compito di linguaggi di descrizione dell'hardware

Esercizio 1

Si realizzi un modello comportamentale in VHDL di un componente che riceve in ingresso un segnale x e un segnale periodico CLK . A ogni fronte positivo del clock, la rete produce in uscita y un impulso di durata pari a un periodo di clock tutte le volte che il valore campionato di x (χ) ha una transizione da '0' a '1'. In particolare, se $\chi^{k-1}\chi^k = 01$, allora $y^k = 1$ ove k é il k -mo periodo di clock.

Esempio

```
 $\chi$  0000111100100....  
 $y$  0000100000100....
```

Soluzione

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity pulse_gen is  
  port(clk,x: in std_logic;  
        y: out std_logic);  
end entity pulse_gen;  
  
architecture behav of pulse_gen is  
  signal x0,x1: std_logic;  
begin  
  
  process(clk)  
    begin  
      if (clk='1') and (clk'last_value='0') then  
        x0<=x;  
        x1<=x0;  
      end if;  
    end process;  
  
    y<=x0 and not(x1);  
  
end architecture;
```

Esercizio 2

Si realizzi in VHDL un modello comportamentale di un componente combinatorio con 3 parole in ingresso a, b, c ciascuna delle quali contiene 4 bit che rappresentano interi senza segno. La rete ha una parola y in uscita anch'essa di 4 bit che assume

un valore uguale al massimo fra a , b e c . I dati in ingresso e in uscita devono essere codificati con il tipo di dato `std_logic_vector`.

Soluzione

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity srt is
  generic(n: natural:=4);
  port (a,b,c: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
        dat: out std_logic_vector(n-1 downto 0));
end entity srt;

architecture behav of srt is
begin

p0: process(a,b,c)
  variable xa,xb,xc: unsigned(n-1 downto 0);
  begin

    xa:=unsigned(a);
    xb:=unsigned(b);
    xc:=unsigned(c);

    if ((xa>xb) and (xa>xc)) then
      dat<=a;
    elsif ((xb>xa) and (xb>xc)) then
      dat<=b;
    else
      dat<=c;
    end if;

  end process p0;

end architecture behav;
```

Esercizio 3




Si consideri il seguente algoritmo:


```
0. u0:=a*b;      7. u7:=1+u6;
1. u1:=c+d;      8. u8:=u5*u7;
2. u2:=u0+u1;    9. u9:=a+b;
3. u3:=e*f;     10. u10:=c*d;
4. u4:=g+h;     11. u11:=u9*m;
5. u5:=u4*i;    12. u12:=u11+u10;
6. u6:=u2*u3;
```

si tracci il DFG e si determinino lo scheduling ASAP e ALAP nell'ipotesi di ciclo singolo, determinando il minimo numero di risorse per ciascun tipo di operatore.


Si determini poi uno scheduling a latenza minima che ottimizza il numero di risorse. Per tale scheduling, si traccino poi il grafo di incompatibilità delle variabili e si determini il minimo numero di registri. Si determini un binding delle risorse e si riporti la descrizione al livello RTL del componente.

Soluzione

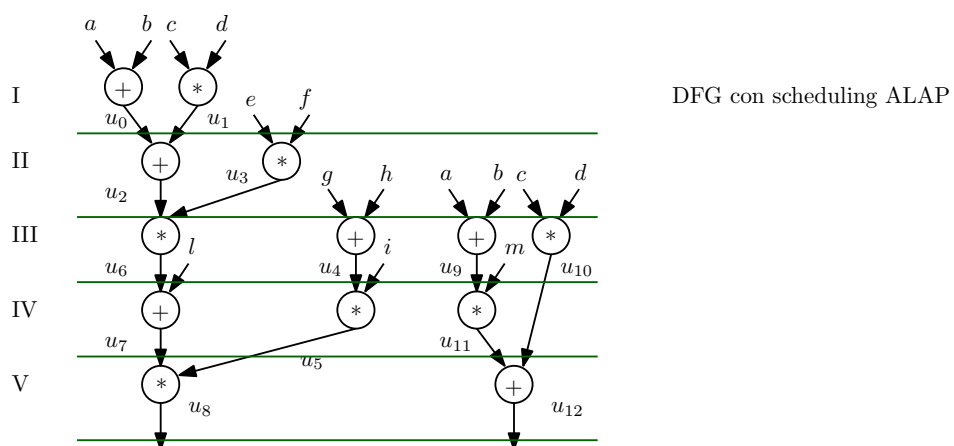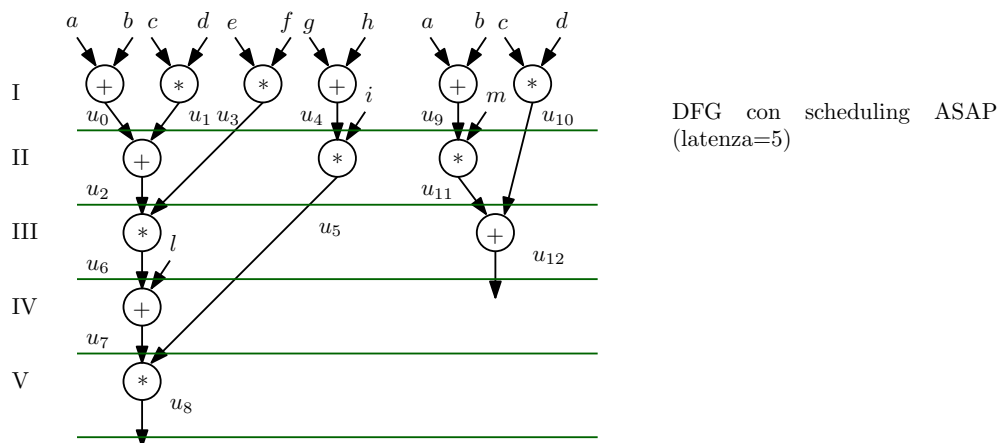 


 

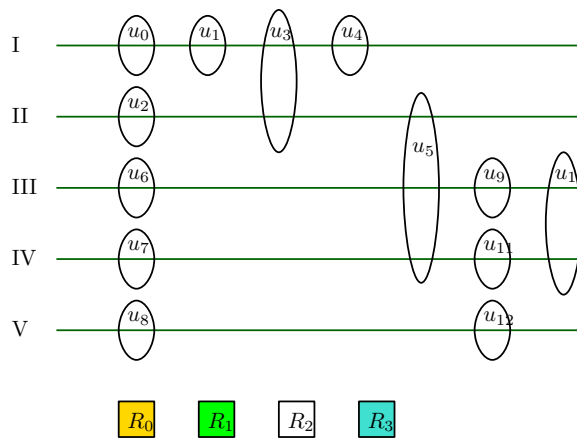DFG con latenza minima e risorse ottimizzate (2 multiplier e 2 adder). Il binding è indicato dai colori dei nodi del DFG.



Grafo di incompatibilità

 

La descrizione RTL annotata dal binding è fornita nella seguente tabella:

cycle	mult. 1 (turchese)	mult. 2 (marron)	add. 1 (blu)	add. 2 (rosso)
I	$R3 := c * d;$	$R2 := e * f$	$R0 := a + b;$	$R1 := g + h;$
II	$R0 := R0 * R3;$		$R1 := R1 * i;$	
III	$R0 := R0 * R2;$	$R3 := c * d;$		$R2 := a + b;$
IV		$R0 := m * R2;$	$R2 := l + R0;$	
V	$R1 := R1 * R2;$			$R3 := R0 * R3;$