

## VHDL strutturale

1

## Obbiettivi del Modulo

- Introdurre i costrutti VHDL strutturali
  - Utilizzo dei *components*
    - Dichiarazione
    - Instanza
  - Indicazioni sulla connessione dei componenti
  - Utilizzo delle dichiarazioni di configurazioni
  - Istruzione GENERATE

2


# Sommario

- Introduzione
- Includere oggetti VHDL
- Istruzione Generate
- Esempi
- Sommario

3
 
# Introduzione

- I modelli possono essere costruiti interconnettendo dei sottocomponenti
  - Un modello strutturale elenca i componenti richiesti e le loro interconnessioni
  - Simile a un progetto schematico :



4

# VHDL

## Incorporare

### Oggetti VHDL

- Per integrare oggetti VHDL
  - Instanziazione diretta (*non disponibile prima del VHDL-93*)
  - Utilizzo di dichiarazioni e istanze di **componenti**
    - Creare **componenti** (i.e. dichiarazioni) e connetterli a segnali locali (i.e. istanze)
    - Le istanze a componenti si possono legare a oggetti VHDL sia :
      - Localmente – dentro l'architettura dove essi sono dichiarati
      - A livelli più alti nella gerarchia di progetto mediante **configurazioni**
- Esempio di descrizione strutturale (registro):

```
USE work.resources.all;

ENTITY reg4 IS -- 4-bit register with no
    enable
    GENERIC(tprop : delay := 8 ns;
            tsu   : delay := 2 ns);
    PORT(d0,d1,d2,d3 : IN level;
          clk : IN level;
          q0,q1,q2,q3 : OUT level);
END reg4;
```

5

# VHDL

## Esempio di 4-Bit Register

VHDL strutturale

- Prima si devono trovare i blocchi costruttivi
  - Riutilizzo di un oggetto dagli esempi nel modulo precedente

```
USE work.resources.all;

ENTITY dff IS
    GENERIC(tprop : delay := 8 ns;
            tsu   : delay := 2 ns);
    PORT(d      : IN level;
          clk    : IN level;
          enable : IN level;
          q      : OUT level;
          qn     : OUT level);
END dff;
```

```
ARCHITECTURE behav OF dff IS
BEGIN
one : PROCESS (clk)
BEGIN
    -- first, check for rising clock edge
    -- and check that ff is enabled
    IF ((clk = '1' AND clk'LAST_VALUE = '0')
        AND enable = '1') THEN
        -- now check setup requirement is met
        IF (d'STABLE(tsu)) THEN
            -- now check for valid input data
            IF (d = '0') THEN
                q <= '0' AFTER tprop;
                qn <= '1' AFTER tprop;
            ELSIF (d = '1') THEN
                q <= '1' AFTER tprop;
                qn <= '0' AFTER tprop;
            ELSE -- else invalid data
                q <= 'X';
                qn <= 'X';
            END IF;
        ELSE -- else setup not met
            q <= 'X';
            qn <= 'X';
        END IF;
    END IF;
END PROCESS one;
END behav;
```

6

# Passi generali per incorporare oggetti VHDL

VHDL VHDL strutturale

- Per incorporare in architettura un oggetto VHDL, questo deve essere :
  - dichiarato – definendo un interfaccia locale
  - instanziato – connettendo i segnali locali all'interfaccia locale
    - Strutture regolari possono essere facilmente generate utilizzando l'istruzione **GENERATE** nelle istanze dei componenti
  - legato – selezionando una entity/architecture che lo realizza

7

## Dichiarazioni di Componenti e Legami

VHDL VHDL strutturale

- Le dichiarazioni di componenti definiscono interfacce per oggetti locali
- Tali dichiarazioni si possono mettere sia nelle dichiarazioni di architetture che di package
- Le istanze a tali componenti connettono segnali locali ai segnali di interfaccia

```

USE work.resources.all;

ARCHITECTURE struct_2 OF reg4 IS
  COMPONENT reg1 IS
    PORT (d, clk : IN level;
          q : OUT level);
  END COMPONENT reg1;
  CONSTANT enabled : level := '1';
  FOR ALL : reg1 USE work.dff behav)
    PORT MAP(d=>d,clk=>clk,enable=>enabled,q=>q,qn=>OPEN);
  END FOR;
  BEGIN
    r0 : reg1 PORT MAP (d=>d0,clk=>clk,q=>q0);
    r1 : reg1 PORT MAP (d=>d1,clk=>clk,q=>q1);
    r2 : reg1 PORT MAP (d=>d2,clk=>clk,q=>q2);
    r3 : reg1 PORT MAP (d=>d3,clk=>clk,q=>q3);
  END struct_2;

```

*dichiarazione*

*legame (binding)*

*istanze*

*label*

*Configurazione del port map la si usa quando il port map sia corrispondente a quello di default specificato nell'interfaccia della entity intestata.*

# Configurazioni

- Rappresentano il modo per legare un'istanza di componente a una architettura di una entity
- In particolare per una data entity di un component instanziato, definiscono quale architettura utilizzare
- L'esempio di precedente è una configurazione di tipo entity-architecture
- E' possibile anche utilizzare configurazioni al livello di architettura consentendo ad architetture a un livello superiore che istanziano quella considerata di determinare quale configurazione utilizzare

# Dichiarazioni di componenti e configurazioni

```
USE work.resources.all;
ARCHITECTURE struct_3 OF reg4 IS
COMPONENT reg1 IS
PORT (d, clk : IN level;
q : OUT level);
END COMPONENT reg1;
CONSTANT enabled : level := '1';
BEGIN
r0 : reg1 PORT MAP (d=>d0,clk=>clk,q=>q0);
r1 : reg1 PORT MAP (d=>d1,clk=>clk,q=>q1);
r2 : reg1 PORT MAP (d=>d2,clk=>clk,q=>q2);
r3 : reg1 PORT MAP (d=>d3,clk=>clk,q=>q3);
END struct_3;
```

```
USE work.resources.all;
CONFIGURATION reg4_conf_1 OF reg4 IS
CONSTANT enabled : level := '1';
FOR struct_3
FOR all : reg1 USE work.dff behav)
PORT MAP(d=>d,clk=>clk,enable=>enabled,q=>q,qn=>OPEN);
END FOR;
END FOR;
END reg4_conf_1;
```

```
-- Architecture in which a COMPONENT for reg4 is declared
...
FOR ALL : reg4_comp USE CONFIGURATION work.reg4_conf_1;
...
```

# Dichiarazioni di configurazioni

VHDL

VHDL strutturale

- **Ragioni per utilizzarle:**
  - grandi progetti spesso occupano livelli multipli di gerarchia
  - mentre si sviluppa l'architettura, puo' essere disponibile solo l'interfaccia del componente
  - meccanismo per mettere insieme diversi pezzi di progetto
- **Le configurazioni si possono utilizzare per specializzare l'utilizzo di interfaccie secondo i bisogni :**
  - il nome di entity puo' essere diverso da quello del componente
  - le entity possono avere piu' porte delle dichiarazioni dei componenti
  - le porte nella dichiarazione di entity possono avere nomi diversi da quelli nella dichiarazione del componente


11

# Istruzione di Instanziazione

VHDL

VHDL strutturale

 - Connnette un componente dichiarato a segnali nell' architettura
- L'instanziazione ha 3 parti
  - Name – identifica un'unica *instanza* del componente
  - Component type – seleziona uno dei componenti dichiarati
  - Port map -- connette ai segnali dell'architettura
    - Eventualmente con Generic Map



12

# Generic Map

- Permettono di specializzare il componente mentre questo viene instanziato
  - Le dichiarazioni di entity danno valori di default
- La GENERIC MAP e' simile alla PORT MAP perche' mappa specifici valori sui generics del componente

```

USE Work.my_stuff.ALL;
ARCHITECTURE test OF test_entity
  SIGNAL S1, S2, S3 : BIT;
BEGIN
  Gate1 : my_stuff.and_gate -- component found in package
    GENERIC MAP (tplh=>2 ns, tphl=>3 ns)
    PORT MAP (S1, S2, S3);
END test;

```

13

# Specifiche per referenziare componenti

- Mettono a disposizione le informazioni necessarie per fare riferimento a componenti
  - Singolo componente

```
FOR A1 : and_gate USE binding_indication;
```

- Componenti multipli

```
FOR A1, A2 : and_gate USE binding_indication;
```

- Tutti i componenti

```
FOR ALL : and_gate USE binding_indication;
```

-- Condiziona tutti i componenti di tipo AND

- Altri componenti

```
FOR OTHERS : and_gate USE binding_indication;
```

-- Si applica a tutti i componenti per cui non sono state date altre specifiche

14

## Indicazioni per selezionare un componente da una libreria

VHDL

VHDL strutturale

- *Binding indication* identifica il componente da instanziare
- Sono disponibili due meccanismi :
  - Riferimento a una entity/architecture del VHDL

```
FOR ALL : reg1 USE work.dff behav;
```

- Configurazione VHDL

```
FOR reg4_inst : reg4_comp USE CONFIGURATION work.reg4_conf_1;
```

- PORT MAP e/o GENERIC MAP possono essere poi utilizzate per specificare i singoli componenti

15

## Riferimenti diretti

VHDL

VHDL strutturale

- Mettono a disposizione un semplice meccanismo per fare riferimento a componenti definiti precedentemente
- Sono disponibili solamente al livello gerarchico immediatamente superiore a quello che li utilizza

```
USE work.resources.all;  
  
ARCHITECTURE struct_1 OF reg4 IS  
  CONSTANT enabled : level := '1';  
  BEGIN  
    r0 : ENTITY work.dff behav  
      PORT MAP (d0,clk,enabled,q0,OPEN);  
    r1 : ENTITY work.dff behav  
      PORT MAP (d1,clk,enabled,q1,OPEN);  
    r2 : ENTITY work.dff behav  
      PORT MAP (d2,clk,enabled,q2,OPEN);  
    r3 : ENTITY work.dff behav  
      PORT MAP (d3,clk,enabled,q3,OPEN);  
  END struct_1;
```

16

## Riferimenti diretti

- Mettono a disposizione un semplice meccanismo per fare riferimento a componenti definiti precedentemente
- Sono disponibili solamente al livello gerarchico immediatamente superiore a quello che li utilizza

```

USE work.resources.all;


ARCHITECTURE struct_1 OF reg4 IS
  CONSTANT enabled : level := '1';
BEGIN
  r0 : ENTITY work.dff(behav)
    PORT MAP (d0,clk,enabled,q0,OPEN);
  r1 : ENTITY work.dff(behav)
    PORT MAP (d1,clk,enabled,q1,OPEN);
  r2 : ENTITY work.dff(behav)
    PORT MAP (d2,clk,enabled,q2,OPEN);
  r3 : ENTITY work.dff(behav)
    PORT MAP (d3,clk,enabled,q3,OPEN);
END struct_1;

```

17
 
## Actual e Local

- *actual* puo' essere sia un segnale dichiarato dentro l'architettura, sia una porta nella dichiarazione di *entity*
  - Una porta di un componente e' nota come *local* e deve corrispondere a un *actual compatibile*
- Restrizioni
  - Local e actual devono essere dello stesso tipo
  - Local e actual devono avere modi compatibili



18

# Sommario per il VHDL strutturale

VHDL

VHDL strutturale

- Il VHDL supporta vari livelli di astrazione
  - Instanze dirette richiedono una conoscenza dettagliata dei blocchi che vengono incorporati (bottom-up)
  - L'utilizzo dei *componenti* permette la definizione e l'utilizzo di interfacce astratte per i componenti locali (top-down)
    - Si possono definire interfacce locali per componenti connessi a segnali locali
    - I componenti possono essere collegati a oggetti VHDL eventualmente definiti in altri file (i.e. descrizioni di *entity/architecture*)
      - Sia localmente, sia a livelli gerarchici piu' alti mediante l'utilizzo di configurazioni
  - Segnali *actual* e *local* devono avere modi e tipi compatibili

19

# Istruzione Generate

VHDL

VHDL strutturale

- Il VHDL mette a disposizione l'istruzione GENERATE per creare facilmente strutture ripetitive
  - Ad esempio, RAMs, adders
- Qualsiasi istruzione concorrente puo' essere inclusa in un istruzione GENERATE, includendo anche altre istruzioni GENERATE
  - In particolare, dentro a GENERATE, si possono instanziare componenti

20

# Istruzione Generate

## VHDL costrutto FOR

VHDL strutturale

- Serve per creare oggetti simili fra loro
- Il parametro di GENERATE deve essere discreto ed e' non definito al di fuori dell'istruzione GENERATE
- Il ciclo non puo' essere terminato anticipatamente

```
name : FOR N IN 1 TO 8 GENERATE  
    concurrent-statements  
END GENERATE name;
```


21

VHDL
 
## FOR – Esempio

VHDL strutturale

```
-- this uses the and gate component from before  
ARCHITECTURE test_generate OF test_entity IS  
SIGNAL S1, S2, S3: BIT_VECTOR(7 DOWNTO 0);  
BEGIN  
G1 : FOR N IN 7 DOWNTO 0 GENERATE  
    and array : and gate  
    GENERIC MAP (2 ns, 3 ns)  
    PORT MAP (S1(N), S2(N), S3(N));  
END GENERATE G1;  
END test_generate;
```



22

# Istruzione Generate

## VHDL Costrutto IF

VHDL strutturale

- Permette di creare componenti in modo condizionale
- Non puo' usare condizioni ELSE o ELSIF dentro l'IF

```
name : IF (boolean expression) GENERATE  
    concurrent-statements  
END GENERATE name;
```

23

VHDL

# IF- Esempio

VHDL strutturale

```
ARCHITECTURE test_generate OF test_entity  
SIGNAL S1, S2, S3: BIT_VECTOR(7 DOWNTO 0);  
BEGIN  
G1 : FOR N IN 7 DOWNTO 0 GENERATE  
  
G2 : IF (N = 7) GENERATE  
or1 : or_gate  
    GENERIC MAP (3 ns, 3 ns)  
    PORT MAP (S1(N), S2(N), S3(N));  
END GENERATE G2;  
  
G3 : IF (N < 7) GENERATE  
and_array : and_gate  
    GENERIC MAP (2 ns, 3 ns)  
    PORT MAP (S1(N), S2(N), S3(N));  
END GENERATE G3;  
  
END GENERATE G1;  
END test_generate;
```

24


# Esempi

- Costruzione di moduli ad alto livello a partire da una libreria di gate CMOS
  - AND-OR-Invert
  - 8 Bit Register utilizzando DFFs
  - 8 Bit Shift Register utilizzando Multiplexers e DFFs
- Utilizzare questi moduli per costruire un datapath per la moltiplicazione di unsigned a 8 bit

25

## un gate And-Or-Invert Gate

(Entity)

 

```

LIBRARY gate_lib;
USE gate_lib.resources.all;

ENTITY aoi2_str IS
  GENERIC(trise : delay := 12 ns;
          tfall : delay := 9 ns);
  PORT(a : IN level;
        b : IN level;
        c : IN level;
        d : OUT level);
END aoi2_str;
  
```

26

# Descrizione strutturale di un gate And-Or-Invert (Architecture)

```

VHDL          VHDL strutturale
ARCHITECTURE structural OF aoi2_str IS
-- COMPONENT DECLARATIONS
COMPONENT and2
  GENERIC(trise : delay;
           tfall : delay);
  PORT(a : IN level;
        b : IN level;
        c : OUT level);
END COMPONENT;

COMPONENT or2
  GENERIC(trise : delay;
           tfall : delay);
  PORT(a : IN level;
        b : IN level;
        c : OUT level);
END COMPONENT;

COMPONENT inv
  GENERIC(trise : delay;
           tfall : delay);
  PORT(a : IN level;
        b : OUT level);
END COMPONENT;
-- BINDING INDICATIONS
FOR ALL : and2 USE ENTITY gate_lib.and2 behav;
FOR ALL : or2 USE ENTITY gate_lib.or2 behav;
FOR ALL : inv USE ENTITY gate_lib.inv behav;

SIGNAL and_out : level;          -- signal for
                                -- output
                                -- of AND gate
SIGNAL or_out : level;          -- signal for
                                -- output
                                -- of OR gate
BEGIN
  -- COMPONENT INSTANTIATIONS
  AND_1 : and2 GENERIC MAP(trise => trise,
                             tfall => tfall)
    PORT MAP(a => a, b => b,
              c => and_out);

  OR_1 : or2 GENERIC MAP(trise => trise,
                         tfall => tfall)
    PORT MAP(a => and_out, b => c,
              c => or_out);

  INV_1 : inv GENERIC MAP(trise => trise,
                         tfall => tfall)
    PORT MAP(a => or_out, b => d);
END structural;

```

27


# Descrizione strutturale di un registro a 8 Bit Istruzione Generate

```

VHDL          VHDL strutturale
LIBRARY gate_lib;
USE gate_lib.resources.all;

ENTITY reg8_str IS
  GENERIC(tprop : delay := 8 ns;
           tsu : delay := 2 ns);
  PORT(d      : IN level_vector(7 DOWNTO 0);
        clk     : IN level;
        enable : IN level;
        q      : OUT level_vector(7 DOWNTO 0);
        qn    : OUT level_vector(7 DOWNTO 0));
END reg8_str;
-- ARCHITECTURE declaration
COMPONENT dff
  GENERIC(tprop : delay;
           tsu : delay);
  PORT(d      : IN level;
        clk     : IN level;
        enable : IN level;
        q      : OUT level;
        qn    : OUT level);
END COMPONENT;
-- BINDING INDICATIONS
FOR ALL : dff USE ENTITY gate_lib.dff behav;
BEGIN
  -- COMPONENT INSTANCE GENERATION
  R1:FOR i IN 1 TO 8 GENERATE
    I1:dff GENERIC MAP(tprop => tprop,
                        tsu => tsu)
      PORT MAP(d => d(i-1), clk => clk,
                enable => enable,
                q => q(i-1), qn => qn(i-1));
  END GENERATE R1;
END structural;

```

 

28

## Descrizione strutturale di un 8 Bit Shift Register (Entity)

**VHDL**

```

LIBRARY gate_lib;
USE gate_lib.resources.all;

ENTITY shift_reg8_str IS
  GENERIC(tprop : delay := 15 ns;
          tsu    : delay := 2 ns);

```

**VHDL strutturale**

```

PORT(d      : IN level_vector(7 DOWNTO 0);
      clk     : IN level;
      enable  : IN level;
      scan_in : IN level;
      shift   : IN level;
      scan_out: OUT level;
      q       : OUT level_vector(7 DOWNTO 0));
END shift_reg8_str;

```

29

## Descrizione strutturale di un 8 Bit Shift Register

**VHDL**

```

ARCHITECTURE structural OF shift_reg8_str IS
  -- COMPONENT DECLARATION
  COMPONENT mux2
    GENERIC(tprop : delay);
    PORT(a : IN level;
          b : IN level;
          sel : IN level;
          c : OUT level);
  END COMPONENT;

  COMPONENT dff
    GENERIC(tprop : delay;
            tsu  : delay);
    PORT(d      : IN level;
          clk   : IN level;
          enable : IN level;
          q      : OUT level;
          qn    : OUT level);
  END COMPONENT;

  -- BINDING INDICATIONS
  FOR ALL : mux2 USE ENTITY
    gate_lib.mux2(behav);
  FOR ALL : dff USE ENTITY
    gate_lib.dff(behav);

  SIGNAL mux_out : level_vector(7 DOWNTO 0);
  SIGNAL dff_out : level_vector(7 DOWNTO 0);

```

**VHDL strutturale**

```

-- COMPONENT INSTANTIATION (GENERATE W/ IP)
G1:FOR i IN 0 TO 7 GENERATE
  G2 : IF (i = 0) GENERATE
    MUX1 : mux2 GENERIC MAP(tprop => tprop/2,
                           PORT MAP(a => scan_in,
                                     b => d(i),
                                     sel => shift,
                                     c => mux_out(i)));
    DFF1 : dff GENERIC MAP(tprop => tprop/2,
                           tsu => tsu),
                           PORT MAP(d => mux_out(i),
                                     clk => clk,
                                     enable => enable,
                                     q => dff_out(i));
    g(i) <= dff_out(i);
  END GENERATE G2;
  G3 : IF (i > 0) GENERATE
    MUX1 : mux2 GENERIC MAP(tprop => tprop/2,
                           PORT MAP(a => dff_out(i-1),
                                     b => d(i),
                                     sel => shift,
                                     c => mux_out(i)));
    DFF1 : dff GENERIC MAP(tprop => tprop/2,
                           tsu => tsu),
                           PORT MAP(d => mux_out(i),
                                     clk => clk,
                                     enable => enable,
                                     q => dff_out(i));
    g(i) <= dff_out(i);
  END GENERATE G3;
END GENERATE G1;
scan_out <= dff_out(7);
END structural;

```

30


# Data path di un moltiplicatore a 8 Bit

VHDL

VHDL strutturale

(Entity)

```
LIBRARY IEEE;
LIBRARY gate_lib;
USE gate_lib.resources.all;
ENTITY mult_datapath IS
  PORT(multiplicand : IN level_vector(7 DOWNTO 0);
        multiplier : IN level_vector(7 DOWNTO 0);
        a_clock    : IN level; -- clock enable for A register
        a_reset    : IN level; -- Reset control for A register
        a_mode     : IN level; -- Shift or load mode for A
        c_enable   : IN level; -- clock enable for C register
        m_enable   : IN level; -- clock enable for M register
        q_enable   : IN level; -- clock enable for Q register
        q_mode     : IN level; -- Shift or load mode for Q
        clk        : IN level;
        product   : OUT level_vector(15 DOWNTO 0));
END mult_datapath;
```

 

31

# Data path di un moltiplicatore a 8 Bit

VHDL

VHDL strutturale

Multiplier (Architecture)

```
ARCHITECTURE structural OF mult_datapath IS
  COMPONENT dff
    GENERIC(tprop : delay;
            tsu : delay);
    PORT(d : IN level_vector(0 TO 7);
          clk : IN level;
          enable : IN level;
          q : OUT level;
          qn : OUT level);
  END COMPONENT;

  COMPONENT reg8_str
    GENERIC(tprop : delay;
            tsu : delay);
    PORT(d : IN level_vector(0 TO 7);
          clk : IN level;
          enable : IN level;
          q : OUT level_vector(0 TO 7);
          qn : OUT level_vector(0 TO 7));
  END COMPONENT;
```

```
COMPONENT shift_reg8_str
  GENERIC(tprop : delay;
          tsu : delay);
  PORT(d : IN level_vector(0 TO 7);
        clk : IN level;
        enable : IN level;
        scan_in : IN level;
        shift : IN level;
        scan_out : OUT level;
        q : OUT level_vector(0 TO 7));
END COMPONENT;

COMPONENT alu_str
  GENERIC(tprop : delay);
  PORT(a : IN level_vector(7 DOWNTO 0);
        b : IN level_vector(7 DOWNTO 0);
        mode : IN level;
        cin : IN level;
        sum : OUT level_vector(7 DOWNTO 0);
        cout : OUT level);
END COMPONENT;

FOR ALL : and2 USE ENTITY gate_lib.and2(beav);
FOR ALL : dff USE ENTITY gate_lib.dff(beav);
FOR ALL : reg8_str USE ENTITY
  work.reg8_str(structural);
FOR ALL : shift_reg8_str USE ENTITY
  work.shift_reg8_str(structural);
FOR ALL : alu_str USE ENTITY
  work.alu_str(structural);
```

32

# moltiplicatore a 8 Bit

VHDL

## Multiplier

VHDL strutturale

```

SIGNAL gnd : level := '0';
SIGNAL c_out, a_scan_out : level;
SIGNAL a_out, alu_out : level_vector(7 DOWNTO 0);

BEGIN
  -- A, C, M, and Q registers
  A1 : shift_reg8_str GENERIC MAP(6 ns, 1 ns)
    PORT MAP(d(0)>=alu_out(0),d(1)>alu_out(1),
              d(2)>alu_out(2),d(3)>alu_out(3),
              d(4)>alu_out(4),d(5)>alu_out(5),
              d(6)>alu_out(6),d(7)>alu_out(7),
              clk => clk, enable => a_enable,
              scan_in => c_out, shift => a_mode,
              scan_out => a_scan_out,
              q(0)>=a_out(0),q(1)>=a_out(1),
              q(2)>=a_out(2),q(3)>=a_out(3),
              q(4)>=a_out(4),q(5)>=a_out(5),
              q(6)>=a_out(6),q(7)>=a_out(7));
  C1 : dff GENERIC MAP(5 ns, 1 ns)
    PORT MAP( d => carry_out, clk => clk,
              enable => c_enable, q => c_out);
  M1 : reg8_str GENERIC MAP(4 ns, 1 ns)
    PORT MAP(d => multiplicand, clk => clk,
              enable => m_enable, q => m_out);

```

```

Q1 : shift_reg8_str GENERIC MAP(6 ns,1 ns)
  PORT MAP(d(0) => multiplier(0),
            d(1) => multiplier(1),
            d(2) => multiplier(2),
            d(3) => multiplier(3),
            d(4) => multiplier(4),
            d(5) => multiplier(5),
            d(6) => multiplier(6),
            d(7) => multiplier(7),
            clk => clk,
            enable => q_enable,
            scan_in => a_scan_out,
            shift => q_mode,
            q(0) => product(0),
            q(1) => product(1),
            q(2) => product(2),
            q(3) => product(3),
            q(4) => product(4),
            q(5) => product(5),
            q(6) => product(6),
            q(7) => product(7));
  -- ALU
  ALU1 : alu_str GENERIC MAP(8 ns)
    PORT MAP(a => m_out,b => a_out,
              mode => a_reset,
              cin => gnd,
              sum => alu_out,
              cout => carry_out);
  -- connect A register output to product
  product(15 DOWNTO 8)<=a_out(7 DOWNTO 0);
END structural;

```

33

# Sommario

VHDL

VHDL strutturale

- Il VHDL strutturale descrive la topologia dei componenti
- Questi possono essere dati a qualsiasi livello di astrazione – da gate a basso livello a blocchi complessi
- I parametri di tipo generic sono ereditati dall'architettura di qualsiasi componente di quel tipo
- L'istruzione GENERATE puo' creare facilmente grandi blocchi di logica regolare
- Le configurazioni danno al progettista il controllo sulle entity e architecture utilizzate per il componente

34

# References

- [Bhasker95] Bhasker, J. A VHDL Primer, Prentice Hall, 1995.
- [Coelho89] Coelho, D. R., The VHDL Handbook, Kluwer Academic Publishers, 1989.
- [Lipsett89] Lipsett, R., C. Schaefer, C. Ussery, VHDL: Hardware Description and Design, Kluwer Academic Publishers, , 1989.
- [LRM94] IEEE Standard VHDL Language Reference Manual, IEEE Std 1076-1993, 1994.
- [Navabi93] Navabi, Z., VHDL: Analysis and Modeling of Digital Systems, McGraw-Hill, 1993.
- [Menchini94] Menchini, P., "Class Notes for Top Down Design with VHDL", 1994.
- [MG90] An Introduction to Modeling in VHDL, Mentor Graphics Corporation, 1990.
- [MG93] Introduction to VHDL, Mentor Graphics Corporation, 1993.
- [Perry94] Perry, D. L., VHDL, McGraw-Hill, 1994.
- [Calhoun95] Calhoun, J.S., Reese, B., "Class Notes for EE-4993/6993: Special Topics in Electrical Engineering (VHDL)", Mississippi State University, <http://www.erc.msstate.edu/mpl/vhdl-class/html>, 1995.
- [Williams94] Williams, R. D., "Class Notes for EE 435: Computer Organization and Design", University of Virginia, 1994.