

Arithmetic and Logic Unit e moltiplicatore

M. Favalli

Engineering Department in Ferrara



Sommario

1 Arithmetic and Logic Unit - ALU

2 Moltiplicatore

Sommario


1 Arithmetic and Logic Unit - ALU

2 Moltiplicatore

Introduzione

- La ALU é un componente in grado di eseguire diversi tipi di operazione di tipo aritmetico e logico su due operandi di n bit
- Il tipo di operazioni viene determinato dalla configurazione dei bit di controllo
- Le prime CPU avevano la parte di elaborazione dati su una ALU (attualmente ne sono presenti piú di una)
- La ALU oltre a produrre un risultato di n bit produce anche diversi segnali di flag che rappresentano eccezioni o condizioni particolari sul risultato
- La sua struttura riflette un compromesso fra costo e prestazioni


Schema

 

$$S = S(X, Y, C) \text{ e } F = F(X, Y, S)$$

Si noti che le operazioni aritmetiche sono in modulo 2^n


Utilizzo della ALU in una semplice CPU

 

Struttura

- Sono stati proposti e realizzati diversi tipi di ALU
- Forse il tipo piú diffuso é quello di tipo bit - sliced in cui una ALU a n bit viene costruita a partire da n slice, ovvero n ALU a 1 bit ciascuna
- La ALU é essenzialmente costruita intorno a un n bit adder di tipo ripple-carry
- Vantaggi di modularitá e costo e svantaggi di prestazioni

1-bit ALU

 

1-bit ALU - funzioni aritmetiche

► ALU a n bit

In questo caso il carry-in é significativo


$c_4 c_3$	$c_2 c_1 c_0$	a	b	s	C_{out}
00	000	0	0	C_{in}	0
00	001	x_i	0	$x_i \oplus C_{in}$	$x_i C_{in}$
00	010	0	1	$1 \oplus C_{in}$	C_{in}
00	011	x_i	1	$x_i \oplus 1 \oplus C_{in}$	$x_i + C_{in}$
00	100	0	y_i	$y_i \oplus C_{in}$	$y_i C_{in}$
00	101	x_i	y_i	$x_i \oplus y_i \oplus C_{in}$	$x_i y_i + x_i C_{in} + y_i C_{in}$
00	110	0	y'_i	$y'_i \oplus C_{in}$	$y'_i C_{in}$
00	111	x_i	y'_i	$x_i \oplus y'_i \oplus C_{in}$	$x_i y'_i + x_i C_{in} + y'_i C_{in}$

1-bit ALU - funzioni logiche

Si tratta di operazioni logiche bit a bit il cui risultato non dipende dal carry-in

$C_4 C_3$	$C_2 C_1 C_0$	S
01	- - -	$x_i y_i$
10	- - -	$x_i + y_i$

ALU a n bit

 

Rappresentazione dei numeri interi con segno

- Rappresentazione con segno e valore assoluto
 - il bit piú significativo viene usato per codificare il segno (0 positivo, 1 negativo)
 - segue la codifica del valore assoluto come numero naturale in base 2
- si hanno due rappresentazioni per lo 0 (10..0 e 00..0)
- il vero problema é dato dal fatto che la rete che realizza la somma e la sottrazione per questo tipo di codifica non risulta conveniente

Rappresentazione dei numeri interi con segno

- Rappresentazione in complemento a 2
- Dato un numero intero $A \geq 0$ rappresentato con n bit, il suo complemento a 2 é dato da $A^{c2} = 2^n - A$
- La rappresentazione di numeri interi in complemento a 2 su n bit codifica i numeri positivi da 0 a $2^{n-1} - 1$ nello stesso modo in cui si codificano i numeri naturali e quelli negativi da -2^{n-1} a -1 utilizzando il complemento a 2 del loro valore assoluto
- Anche in questo caso, il bit di maggior peso é 0 se $A \geq 0$ e 1 altrimenti

Esempio

- Supponiamo che sia $n = 4$ e quindi si possono rappresentare i numeri da -8 a 7
- Il numero 6 si rappresenta come un numero naturale, ovvero come 0110
- Il numero -4 si rappresenta con la codifica binaria del complemento a 2 del valore assoluto di -4, quindi come $2^4 - |-4| = 12$ la cui codifica binaria è 1100
- Si noti che aggiungendo dei bit nella rappresentazione dei numeri, quelli positivi vanno estesi con degli 0 e quelli negativi con degli 1

Calcolo del complemento 2 tramite il complemento a 1

- Si può utilizzare un metodo più rapido
- Si consideri un numero naturale binario $A = a_3a_2a_1a_0$, il suo valore è dato da $v(A) = a_32^3 + a_22^2 + a_12^1 + a_02^0$
- Si consideri ora il complemento a 1 di A , $A^{c1} = a'_3a'_2a'_1a'_0$ il cui valore è dato da $v(A)^{c1} = a'_32^3 + a'_22^2 + a'_12^1 + a'_02^0$
- Quanto vale $A + A^{c1}$?

$$(a_3 + a'_3)2^3 + (a_2 + a'_2)2^2 + (a_1 + a'_1)2^1 + (a_0 + a'_0)2^0 = 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 2^{15} = 2^4 - 1$$
- Quindi $A + A^{c1} = 2^n - 1$, da cui $A^{c1} = 2^n - 1 - A = A^{c2} - 1$ e infine $A^{c2} = A^{c1} + 1$
- Quindi per ottenere il complemento a 2 di un numero, si possono negare tutti i bit e sommare 1

Calcolo del complemento 2 tramite il complemento a 1

- Lo stesso metodo si può utilizzare per calcolare il valore assoluto di un numero negativo rappresentato in complemento a 2
- In tale caso sia A il numero negativo, che sarà codificato da $A^{c2} = 2^n - |A|$
- Applichiamo il complemento a 2 ad A^{c2} :

$$(A^{c2})^{c2} = 2^n - (2^n - |A|) = |A|$$
- Quindi $|A| = (A^{c2})^{c2} = (A^{c2})^{c1} + 1$
- Quindi per ottenere il valore assoluto, si possono negare tutti i bit della rappresentazione in complemento a 2 del numero negativo e sommare 1

Esempio

- Il numero -4 si può calcolare determinando la codifica binaria di 4 (0100), complementando tutti i bit di 0100 e ottenendo quindi 1011 e infine sommando 1 ottenendo così 1100
- Se $n = 6$ e si vuole conoscere il valore di 110100, si complementano i suoi bit ottenendo 001011 e si somma 1 ottenendo così 001100 che è il valore assoluto che convertito in decimale da 12 e quindi il numero di partenza è -12

Somma in complemento a 2

- Si ricorda che se consideriamo un sommatore binario a n bit con gli ingressi rappresentati da due numeri naturali A e B , gli n bit di uscita forniscono $(A + B)_{mod\ 2^n}$
- Supponiamo ora che X e Y rappresentino due numeri nella notazione in complemento a due, tali che $X \geq 0$ e $Y < 0$
- Mentre X codificato in binario sarà presente a un ingresso dell'adder, all'altro ingresso sarà presente la codifica binaria di $2^n - |Y|$
- All'uscita dell'adder risulterà quindi $(X + 2^n - |Y|)_{mod\ 2^n}$
- Siccome $(p + q)_{mod\ q} = p$, $p \geq 0$, se $(X - |Y|) \geq 0$, in uscita si ha $X - |Y|$

Somma in complemento a 2

- Se invece $(X - |Y|) < 0$, l'uscita rimane $(X + 2^n - |Y|)_{mod\ 2^n}$ che possiamo scrivere come $2^n - |X - |Y|| = (|X - |Y||)^{c2}$
- Questa la rappresentazione in complemento a 2 del risultato atteso
- Quindi la somma di interi con segno rappresentati in complemento a 2 può essere eseguita con un adder, questo é il motivo del successo di tale rappresentazione
- Conclusioni valide se il risultato può essere rappresentato con n bit

Esempi

Sia $X = 4$ e $Y = -1$, quindi in ingresso a un 4-bit adder abbiamo 0100 e 1111

$$\begin{array}{r} 0100 \quad + \\ 1111 \quad = \\ \hline 1 \quad 0011 \end{array}$$

Si ottiene correttamente 3, si noti che per il momento il carry-out dell'adder non interessa. Vediamo ora il caso in cui $Y = -8$ che corrisponde a 1000

$$\begin{array}{r} 0100 \quad + \\ 1000 \quad = \\ \hline 0 \quad 1100 \end{array}$$

Risultato che in complemento a 2 corrisponde a -4.

ALU a n bit: funzioni aritmetiche

- Fino a questo momento i simboli $\{X, Y, S\}$ sono stati utilizzati nello schema della ALU per denotare parole di n bit
- Nel caso delle funzioni aritmetiche della ALU, le configurazioni binarie di tali parole codificano numeri interi rappresentati in complemento a 2 che verranno denotati come $(X)_2$, $(Y)_2$, $(S)_2$, lo stesso vale per costanti rappresentate su n bit
- Nel caso di espressioni il pedice viene riportato solo all'esterno delle parentesi: $(X + Y + 9)_2 = (X)_2 + (Y)_2 + (9)_2$
- Le notazioni $(W)_2^{c1}$ e $(W)_2^{c2}$ sono utilizzate per denotare il complemento a 1 e il complemento a 2 di $(W)_2$: $(W)_2^{c1} = (2^n - W - 1)_2$ e $(W)_2^{c2} = (2^n - W)_2$

ALU a n bit: funzioni aritmetiche

▶ ALU a 1 bit

$c_4 c_3 c_2 c_1 c_0$	$S (CIN = 0)$	$S (CIN = 1)$
00 000	$(0)_2$	$(1)_2$
00 001	$(X)_2$	$(X + 1)_2$
00 010	$(-1)_2$	$(0)_2$
00 011	$(X - 1)_2$	$(X)_2$
00 100	$(Y)_2$	$(Y + 1)_2$
00 101	$(X + Y)_2$	$(X + Y + 1)_2$
00 110	$(Y)_2^{c1}$	$(Y^{c1} + 1)_2 = (Y)_2^{c2} =$ $= (-Y)_2$
00 111	$(X + Y^{c1})_2$	$(X + Y^{c1} + 1)_2 =$ $= (X + Y^{c2})_2 = (X - Y)_2$

ALU a n bit

Funzioni logiche

$C_4 C_3 C_2 C_1 C_0$	S
01 - - -	XY
10 - - -	$X + Y$

Per la complementazione si può utilizzare il complemento a 1

Bit di flag

I bit di flag forniscono indicazioni sul risultato

- bit di zero: vale 1 se il risultato $S = 0_2$
- bit di parità: fornisce la parità sul risultato
- bit di carry: CARRY OUT
- bit di overflow: vale 1 se il risultato non è contenuto in n bit
- bit di segno: vale 1 se il risultato è negativo

Overflow

Si ha overflow se il segno del risultato é diverso da quello atteso sulla base del tipo di operazione e dei segni degli operandi:

- $X > 0$, $Y > 0$ e $S < 0$ con una somma aritmetica
- $X < 0$, $Y < 0$ e $S > 0$ con una somma aritmetica
- $X > 0$, $Y < 0$ e $S < 0$ con una sottrazione aritmetica
- $X < 0$, $Y > 0$ e $S > 0$ con una sottrazione aritmetica

Sia OV il bit di overflow:

$$OV = c'_4 c'_3 (c_2 c'_1 c_0 (X'_{n-1} Y'_{n-1} S_{n-1} + X_{n-1} Y_{n-1} S'_{n-1}) + c_2 c_1 c_0 (X'_{n-1} Y_{n-1} S_{n-1} + X_{n-1} Y'_{n-1} S'_{n-1}))$$

Esempi

Operandi A e B in ingresso all'adder contenuto nella ALU

Somma

0	1	1	0	+	1	1	1	0	+
0	1	0	0	=	1	0	0	1	=
1	0	1	0		0	1	1	1	
$6+4=-6$					$-2+(-7)=7$				


Sottrazione (il secondo operando viene complementato a 2)

0	1	1	0	+	1	1	1	0	+
0	1	0	0	=	1	0	0	1	=
1	0	1	0		0	1	1	1	
$6-(-4)=-6$					$-2-7=-7$				

Si noti che per la sottrazione sono illustrati i valori agli ingressi della ALU a 1 bit (ovvero dell'adder)

Bit di parità

 Serve per proteggere i dati che vengono scritti nei registri o in memoria



Bit di segno e bit di zero

- Il bit di segno é banalmente il bit di maggior peso del risultato (che é significativo solo nel caso di operazioni aritmetiche)
- Il bit di zero assume il valore 1 solo quando tutti i bit del risultato hanno il valore 0. Può essere ottenuto tramite un NOR a n ingressi

Sommario

1 Arithmetic and Logic Unit - ALU

2 Moltiplicatore


Moltiplicazione

- La ALU illustrata non conteneva le operazioni di moltiplicazione e divisione
- Vedremo come caso particolare la moltiplicazione e divisione per 2 (applicata ai numeri naturali)
- Nel caso generale vedremo il prodotto di numeri naturali

Moltiplicazione e divisione per 2

Moltiplicazione e divisione per 2 possono essere rispettivamente eseguite mediante uno shift a sinistra e uno a destra di una posizione

 Circuito (da mettere in uscita alla ALU) in grado di eseguire tali operazioni
 $(W_i = L'R'S_i + L'RS_{i+1} + LR'S_{i-1})$




Moltiplicazione fra numeri naturali

L'algoritmo é quello utilizzato in base 10 (somma di prodotti parziali):


				x_3	x_2	x_1	x_0	$X *$
				y_3	y_2	y_1	y_0	$Y =$
				x_3y_0	x_2y_0	x_1y_0	x_0y_0	$W_0 +$
		x_3y_1	x_2y_1	x_1y_1	x_0y_1	-		$W_1 +$
	x_3y_2	x_2y_2	x_1y_2	x_0y_2	-	-		$W_2 +$
x_3y_3	x_2y_3	x_1y_3	x_0y_3	-	-	-		$W_3 =$
p_7	p_6	p_5	p_4	p_3	p_2	p_1	p_0	

Moltiplicazione fra numeri naturali

Logica AND (prodotti parziali)

 

Sommatori

 

Conclusioni

- Le unità aritmetiche sono un componente critico del data-path delle ALU
- Gli esempi riportati corrispondono alle soluzioni più semplici
- Nelle CPU reali si utilizzano diverse tecniche per migliorare le prestazioni di ALU e moltiplicatori che non si riescono a trattare in questo ambito