

Sintesi di reti logiche multilivello

M. Favalli

Engineering Department in Ferrara



- 1 Introduzione
- 2 Algoritmi euristici
- 3 Aspetti tecnologici

(ENDIF)

Sintesi di reti multilivello
Introduzione

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

1 / 35

(ENDIF)

Sintesi di reti multilivello
Introduzione

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

2 / 35

Sommario

- 1 Introduzione
- 2 Algoritmi euristici
- 3 Aspetti tecnologici

(ENDIF)

Sintesi di reti multilivello

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

3 / 35

(ENDIF)

Sintesi di reti multilivello

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

4 / 35

Motivazioni

- Esistono numerose funzioni che non possono essere sintetizzate in maniera conveniente come reti a 2 livelli
- Di più, nonostante il ridotto numero di livelli dovrebbe corrispondere a un buon ritardo nell'elaborazione degli ingressi, tali reti presentano porte logiche con un fan-in molto elevato e quindi lente
- Si può verificare che le reti multilivello possono presentare costi decisamente inferiori
- Si consideri ad esempio l'espressione SP

$$f = abc + abd + bcd + acd$$
 che ha $I = 12$ o $G = 16$
- Fattorizzando si ottiene $f = ab(c + d) + cd(a + b)$ che ha costo $I = 8$ e $G = 12$

Approccio al problema

Topologia

Per sintetizzare le reti multivlivello è necessario disporre di:

- una metodologia per descrivere la rete
- una metrica per il costo (letterali)
- algoritmi per l'ottimizzazione

Grafo aciclico orientato (DAG) $G(V, E)$

- $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ è l'insieme dei nodi che è partizionato in 3 sottoinsiemi
 - nodi di ingresso
 - nodi di uscita
 - nodi interni
- $E = \{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ è l'insieme degli archi orientati
- Si suppone che ciascun nodo v_i sia rappresentato da un'espressione a 2 livelli (SP) che utilizza come variabili i segnali dei nodi che presentano un arco verso v_i (supporto locale)

(ENDIF)

Sintesi di reti multivlivello
Introduzione

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

5 / 35


(ENDIF)

Sintesi di reti multivlivello
Introduzione

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

6 / 35

Esempio di modello di rete multivlivello

 

Che equivale alle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned}
 t_0 &= x_0 x_1' & t_1 &= x_1 x_2 & t_2 &= x_2 + x_3 \\
 t_3 &= t_0 t_1 & t_4 &= t_1 + t_2 & t_5 &= t_3 + t_4' \\
 f_0 &= t_5 & f_1 &= t_4
 \end{aligned}$$

Il costo è $l = 12$

(ENDIF)

Sintesi di reti multivlivello

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

7 / 35

(ENDIF)

Sintesi di reti multivlivello

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

8 / 35

Ottimizzazione di reti multivlivello

- Le reti multivlivello possono essere ottenute per costruzione (funzioni aritmetiche) o da reti a 2 livelli tramite opportune trasformazioni
- Dal punto di vista dell'ottimizzazione, lo spazio delle possibili reti multivlivello equivalenti a una data funzione è molto più grande di quello delle reti a 2 livelli e pertanto sono possibili solo metodi di tipo euristico

Sommario

Algoritmi

1 Introduzione

2 Algoritmi euristici

3 Aspetti tecnologici

- Gli algoritmi euristici che operano su una rete multilivello compiono una serie di trasformazioni (con eventuali iterazioni)
- Trasformazioni locali: modificano le espressioni algebriche dei vari nodi e non la topologia della rete
- Trasformazioni globali: modificano sia le espressioni che la topologia della rete
- Similmente al caso delle reti a due livelli, alcune trasformazioni possono aumentare il costo (numero di letterali) della rete
- In particolare, esiste un compromesso fra il numero di nodi e la complessità della funzione corrispondente a ciascun nodo

(ENDIF)

Sintesi di reti multilivello


Algoritmi euristici

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

9 / 35

Sweep

 Si tratta di un'operazione con la quale si eliminano i nodi interni la cui espressione è semplicemente uguale a una variabile



Si tratta di una trasformazione globale

(ENDIF)

Sintesi di reti multilivello

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

35

(ENDIF)

Sintesi di reti multilivello


Algoritmi euristici

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

10 / 35

Eliminate

 Si sostituisce l'espressione di un nodo in uno o più nodi in cui essa compare e poi si elimina il nodo stesso



In generale questa trasformazione porta a un aumento del numero di letterali dell'espressione equivalente alla rete di partenza (viene attuata solo al di sotto di una certa soglia)

(ENDIF)

Sintesi di reti multilivello

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

35


(ENDIF)

Sintesi di reti multilivello

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

12 / 35

Esempio

 

Simplify

- Nel caso in cui un nodo interno sia caratterizzato da un'espressione a più di due livelli, la si trasforma in un'espressione a 2 livelli
- Si applica un algoritmo esatto (ad es. Quine-McCluskey) o un euristico per semplificare tale espressione
- La rete a monte e quella a valle possono creare delle indifferenze sugli ingressi del supporto di tale funzione (se si tiene conto di tali indifferenze, la trasformazione viene definita full simplify)

(ENDIF)

Sintesi di reti multivello

Algoritmi euristici

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

35

(ENDIF)

Sintesi di reti multivello

Algoritmi euristici

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

36

Factor

- Fattorizzazione di un'espressione a due livelli corrispondente a un nodo (trasformazione locale)
- Si utilizzano euristici per individuare le variabili da raccogliere e l'ordine delle fattorizzazioni
- L'idea è di raccogliere le variabili che compaiono nel maggior numero di implicant in un'espressione SP
- Lo strumento è una tabella avente come righe gli implicant e come colonne i letterali
- Per ciascuna coppia impicante-letterale la tabella contiene un 1 se il letterale compare nel termine prodotto e 0 altrimenti
- L'ultima riga contiene la somma di ciascuna colonna

Factor: esempio

Si consideri:

$$f = abd' + a'bd + a'b'd' + a'cd + b'cd'$$

f	a	a'	b	b'	c	c'	d	d'
abd'	1	0	1	0	0	0	0	1
$a'bd$	0	1	1	0	0	0	1	0
$a'b'd'$	0	1	0	1	0	0	0	1
$a'cd$	0	1	0	0	1	0	1	0
$b'cd'$	0	0	0	1	1	0	0	1
somma	1	3	2	2	2	0	2	3

(ENDIF)

Sintesi di reti multivello

Algoritmi euristici

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

35

(ENDIF)

Sintesi di reti multivello

Algoritmi euristici

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

36

Factor: esempio

Si scelga ad esempio d' :

$$f = d'(ab + a'b' + b'c) + a'bd + a'cd = d'f_1 + f_2$$

Il procedimento può essere iterato per le due nuove sottoespressioni

$$f_1 = ab + a'b' + b'c$$

f_1	a	a'	b	b'	c	c'
ab	1	0	1	0	0	0
$a'b'$	0	1	0	1	0	0
$b'c$	0	0	0	1	1	0
somma	1	1	1	2	1	0

$$f_2 = a'bd + a'cd$$

f_2	a	a'	b	b'	c	c'	d	d'
$a'bd$	0	1	1	0	0	0	0	1
$a'cd$	0	1	0	0	1	0	1	0
somma	0	2	1	0	1	0	2	0

(ENDIF)

Sintesi di reti multivolt

Algoritmi euristici

35

Factor: esempio

Nel primo caso si sceglie b' : $f_1 = b'(a' + c) + ab = b'f_3 + ab$, ove $f_3 = (a' + c)$

Nel secondo caso, a' : $f_2 = a'(bd + cd) = a'f_4$, ove $f_4 = bd + cd$.
In quest'ultima sottoespressione è evidente che si può raccogliere d da cui: $f_4 = d(b + c) = df_5$, ove $f_5 = b + c$

Infine si ottiene:

$$\begin{aligned} f &= d'f_1 + f_2 = \\ &= d'(ab + b'f_3) + a'f_4 = d'(ab + b'f_3) + a'(df_5) \\ &= d'(ab + b'(a' + c)) + a'd(b + c) \end{aligned}$$

Oltre a ridurre i letterali, possono emergere sottoespressioni comuni a nodi già presenti nella rete


Analisi e sintesi dei circuiti digitali

36

Substitute

- Si utilizza un nodo presente nella rete $t_j = f_d(\dots)$ per semplificare un altro nodo $t_i = f_i(\dots)$
- In particolare, si utilizza la divisione algebrica (di f_i per f_d) fra polinomi per ottenere: $f_i = f_q(\dots)f_d(\dots) + f_r(\dots)$
- Esempio: sia $f_i = ac + bc + ad + bd + e$ e $f_d = c + d$, si ha: $f_q = a + b$ e $f_r = e \Rightarrow f_i = (a + b)(c + d) + e$
- Se $f_r = 0$, f_d è un divisore di f_i . Se $f_q = 0$, la trasformazione è inutile

Substitute

 

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

37

(ENDIF)

Sintesi di reti multivolt


Analisi e sintesi dei circuiti digitali

38

(ENDIF)

Sintesi di reti multivolt

Substitute (esempio)

 

Extract

- Questa trasformazione esegue la sostituzione in più nodi di una funzione f_d che può anche non essere presente nella rete
- Questo viene fatto dall'operazione extract che utilizza tecniche piuttosto complesse per individuare divisori comuni a più nodi della rete
- Sia f_d uno di questi divisori comuni e siano f_i e f_j due candidati

$$f_i = f_d(\dots)f_{q_i}(\dots) + f_{r_i}(\dots)$$

$$f_j = f_d(\dots)f_{q_j}(\dots) + f_{r_j}(\dots)$$
- È una trasformazione globale che aumenta il numero di nodi riducendo i letterali

(ENDIF)

Sintesi di reti multivello

Algoritmi euristici

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

35

(ENDIF)

Sintesi di reti multivello

Algoritmi euristici

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

35

Extract

Applicazione dell'extract

In pratica gli algoritmi che sfruttano l'operazione di extract considerano tutte le possibili coppie di nodi in cerca di divisori comuni:

- costituiti da un solo cubo con la factor
- costituiti dalla somma di due o più cubi

Le operazioni di divisione possono essere fatte in due modi:

- algebrico (divisione fra polinomi), ad esempio

$$t_i = ab + ac + bd + cd + e$$
 è divisibile per $b + c$ e quindi

$$t_i = (a + d)(b + c) + e$$
- booleano (sfruttando proprietà come $a.a' = 0$ o $a.a = a$), ad esempio

$$t_i = a + bc + f$$
 è divisibile per $a + c$ e quindi

$$t_i = (a + b)(a + c) + f$$

La divisione algebrica è molto più efficiente di quella booleana

(ENDIF)

Sintesi di reti multivello

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

35

(ENDIF)

Sintesi di reti multivello

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

35

Divisione algebrica

- Data un'espressione x (forma normale SP), la si vuole dividere per $y = \sum c_i$ dove c_i è un implicante
- In pratica si divide $x \forall c_i$ ottenendo $q_i = x/c_i$ dove le q_i sono ancora forme normali SP. Quindi, $q_i \sum c_{i,j}$
- Il quoziente $q = x/y$ è dato dalla somma logica degli implicanti $c_{i,j}$ che compaiono in tutti i q_i
- Esempio: $x = ad + aef + bcd + bcef + ag$ e sia $y = a + bc$, quindi:

$$c_0 = a \Rightarrow q_1 = d + ef + g$$

$$c_1 = bc \Rightarrow q_2 = d + ef$$
- Quindi $q = d + ef \Rightarrow x = (d + ef)(a + bc) + ag$

Esempio

Si verifichi se $a + c$ è estraibile algebricamente da

$t_i = ab + ad + bd + cd + e$ e da $t_j = ab + af + bc + cf + g$ e si tracci il grafo della rete dopo l'estrazione.

(ENDIF)

Sintesi di reti multivello

Algoritmi euristici

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

35

(ENDIF)

Sintesi di reti multivello

Algoritmi euristici


Analisi e sintesi dei circuiti digitali

36

Decompose

In questo caso si applica semplicemente il teorema di Shannon per estrarre da un singolo nodo 2^k nuovi nodi (ove k è il numero di variabili rispetto a cui si espande)

 Produce nuovi nodi da utilizzare in altre trasformazioni



(ENDIF)

Sintesi di reti multivello

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

35

(ENDIF)

Sintesi di reti multivello

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

36

Ordine di applicazione delle trasformazioni

- La simplify viene tipicamente applicata dopo la eliminate, infatti quest'ultima operazione incrementa la complessità delle espressioni dei nodi
- Le trasformazioni di substitute ed extract possono essere eseguite in teoria dopo ogni passo anche se chiaramente possono sfruttare forme fattorizzate dei singoli nodi
- Esistono procedure più o meno standard per semplificare le reti multivello

Esempio

Si considera una rete multilivello con gli ingressi a, b, c, d che implementa le funzioni f e g


L'ordine di applicazione delle trasformazioni sia il seguente

- 1 eliminate(p); simplify(q, r);
- 2 eliminate(q, r); simplify(f, g);
- 3 factor(f); substitute(f);

In alcuni casi si può ridurre il numero di letterali o si genera nuove sottoespressioni utilizzabili nella decompose

Esempio - 1

$l=25$

 

Eliminate: $q = (a + b'c)c' + a'b + ac$, $r = a + b'c + a'$

Simplify: $q = a + b$ e $r = 1$

(ENDIF)

Sintesi di reti multilivello

Algoritmi euristici

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

35

(ENDIF)

Sintesi di reti multilivello


Algoritmi euristici

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

35

Esempio - 2

$l=16$

 

Eliminate: $f = (a + b)' \cdot 1 + a'c + b'd + dc$, $g = s \cdot 1 + c'd$

Simplify: $f = a'b' + a'c + b'd + dc$ e $g = s + c'd$

(ENDIF)


Sintesi di reti multilivello

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

31

Esempio - 3

$l=13$

 

Factor: $f = a'(b' + c) + d(b' + c) = (a' + d)(b' + c)$

Substitute $f = s(b' + c)$

(ENDIF)

Sintesi di reti multilivello


Analisi e sintesi dei circuiti digitali

32

Esempio - 4

Sommario

I=8

 

1 Introduzione

2 Algoritmi euristici

3 Aspetti tecnologici

(ENDIF)

Sintesi di reti multivello

Aspetti tecnologici

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

35

(ENDIF)

Sintesi di reti multivello

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

34

Technology mapping

- Non é detto che la tecnologia metta a disposizione porte AND, OR, NOT con qualsiasi fan-in
- In taluni casi, sono piú convenienti gate come il NAND o il NOR
- Per cui si ha un ultimo passo detto *Technology Mapping* in cui si hanno come ingressi la rete multivello ottenuta dalla sintesi e la libreria di gate messi a disposizione dalla tecnologia
- Il technology mapping si occupa di "mappare" la rete multivello sui gate nella libreria (sempre con qualche criterio di costo dato da una stima dell'area)

(ENDIF)

Sintesi di reti multivello

Analisi e sintesi dei circuiti digitali

35