

## Test generation

---

M. Favalli

Engineering Department in Ferrara

## Introduzione

---

- Definizioni e strumenti per la test generation
- Misure di collaudabilità
- Algoritmi

- Collaudo funzionale esaustivo di un 64-bit adder: con 129 ingressi e 65 uscite
  - $2^{129} = 680,564,733,841,876,926,926,749,214,863,536,422,912$  test vectors
  - utilizzando un ATE a 1 GHz, potrebbe richiedere  $2.15 \times 10^{22}$  anni
- Collaudo strutturale defect based:
  - 64 bit slices contenenti ciascuna un full-adder
  - 27 guasti equivalenti per full-adder
  - $64 \times 27 = 1728$  guasti
  - richiede 0.000001728 su un ATE a 1 GHz

- Un ATPG per circuiti digitali dati:
  - una descrizione del circuito a un qualche livello di astrazione
    - la struttura può contenere accorgimenti di DFT
  - un insieme di modelli di guasto
- Genera una lista di guasti
- Per ciascuno di essi esplora lo spazio delle possibili sequenze di ingresso determinandone una che sia in grado di produrre in uscita una differenza di comportamento fra il circuito corretto e quello col guasto

- Caso più semplice e diffuso sotto le ipotesi di guasto singolo e permanente
- Lo spazio delle sequenze di ingresso si riduce a quello dei singoli vettori di collaudo
- Per ciascun guasto l'ATPG inietta il guasto (**fault injection**) e determina le condizioni che ne consentono la propagazione (**fault propagation**) degli effetti ai PO
- Queste operazioni richiedono la giustificazione di opportuni valori ai PI
- Da un punto di vista teorico viene esplorato un albero di decisione nel quale viene associato un valore a ciascun PI

## Descrizione compatta di circuito corretto e circuito guasto

### Strumenti per l'ATPG

simbolo	significato	fault-free	faulty	algebra
<i>D</i>	1/0	1	0	Roth's algebra
$\bar{D}$	0/1	0	1	
1	1/1	1	1	
0	0/0	0	0	
<i>X</i>	<i>X/X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
<i>G1</i>	1/ <i>X</i>	1	<i>X</i>	Muth's additions
<i>G0</i>	0/ <i>X</i>	0	<i>X</i>	
<i>F1</i>	<i>X</i> /1	<i>X</i>	1	
<i>F0</i>	<i>X</i> /0	<i>X</i>	0	

- Rappresentano due macchine nell'ATPG
  - good machine (primo valore)
  - bad machine (secondo valore)
- I valori della macchina fault-free e di quella guasta che precludono la rivelazione dei guasti si identificano subito
- Bisogni di un ATPG completo (se esiste un test lo trova supponendo di disporre di un tempo di CPU non limitato)
  - Combinatori: Multi-path sensitization, Roth algebra
  - Sequenziali: Muth Algebra - il circuito guasto può essere inizializzato a valori diversi di quello fault-free

- Può essere utilizzata per generare la parte iniziale della sequenza di collaudo con criteri statici o dinamici che la possono interrompere
  - arrivare a una copertura predeterminata 60-80%
  - fermarsi dopo che un certo numero di vettori di questo tipo non producono incrementi di copertura
- Eventualmente le probabilità di avere il valore 1 possono essere cambiate durante la test generation

```
foreach i ∈ PI  $p_i(1) = 0.5$ 
while (halt_criterion==FALSE)
begin
generate a random test vector
perform fault simulation
change input probabilities
end
```

- Gli algoritmi genetici furono inizialmente sviluppati per l'ATPG di reti sequenziali
- Una popolazione di vettori (o sequenze) di test viene fatta evolvere avendo come obiettivo la rivelazione del guasto
- Funzione di fitness: la minima distanza dai PO dei valori a  $D$  (osservabilità) combinata con un indicatore di quanto si è vicini all'attivazione del guasto

- Metodo simbolico utilizzabile se è possibile avere una rappresentazione funzionale compatta dell'uscite (BDD)
- Rete combinatoria con  $n$  ingressi  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  e  $m$  uscite  $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$
- Si vuole rivelare guasto stuck-at- $v$  ( $v \in \{0, 1\}$ ) su un segnale  $h$
- Ogni uscita primaria  $y_i$  viene espressa in funzione degli ingressi  $x_1, x_2, \dots, x_n$  e del segnale guasto:  
$$y_i = \varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_n, h)$$
- Il segnale guasto viene espresso in funzione degli ingressi:  
$$h = \xi(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

- Per ciascuna uscita si calcola la condizione che rende osservabile  $h$  a tale uscita:

$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial h} = \varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) \oplus \varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_n, 1)$$

- Per attivare il guasto si calcola  $\varepsilon = \xi(x_1, x_2, \dots, x_n)$  se  $v = 0$  (stuck-at-0) e  $\varepsilon = \xi(x_1, x_2, \dots, x_n)'$  se  $v = 1$  (stuck-at-1)
- Il guasto é quindi rivelato da ogni vettore di ingresso che soddisfa la seguente condizione

$$\varepsilon(x_1, x_2, \dots, x_n) \left( \bigvee_{\forall j \in PO} \frac{\partial \varphi_j}{\partial h} \right) = 1$$

- Ovvero il guasto deve essere attivato e reso osservabile ad almeno un uscita

$$h = \xi(x_2, x_3) = x'_2 + x'_3$$


$$y_1 = \varphi_1(x_1, x_2, x_3, x_4, h) = (x_1 x_2 + h)(x'_3 + x'_4 + h')$$

$$y_2 = \varphi_2(x_2, x_3, x_4, x_5, h) = x'_3 + x'_4 + h' + x_4 x_5$$


$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial h} = (x_1 x_2) \oplus (x'_3 + x'_4) = x_1 x_2 x_3 x_4 + x'_1 x'_3 + x'_2 x'_4 + x'_2 x'_3 + x'_2 x'_4$$

$$\frac{\partial \varphi_2}{\partial h} = 1 \oplus (x'_3 + x'_4 + x_4 x_5) = x_3 x_4 x'_5$$
 
$$\xi \left( \frac{\partial \varphi_1}{\partial h} + \frac{\partial \varphi_2}{\partial h} \right) = x'_1 x_2 x'_3 + x'_2 x'_3 + x'_2 x'_4 + x'_2 x'_5$$



- Il primo algoritmo di ATPG sviluppato era la single path sensitization che non era completo perché in alcuni casi bisogna sensibilizzare cammini multipli
- Qui vedremo un semplice esempio di algoritmo che seleziona recursivamente un possibile cammino dal sito del guasto a un uscita cercando di propagare i valori  $D$
- Per fare questo vengono assegnati alcuni valori ai segnali lungo il cammino che devono poi essere giustificati con opportuni assegnamenti agli ingressi

 





Esempio

Esempio

sensibilizzazione del cammino


 


 
propagazione e giustificazione, il gate con uscita *i* si trova in uno stato inconsistente



Esempio

Esempio

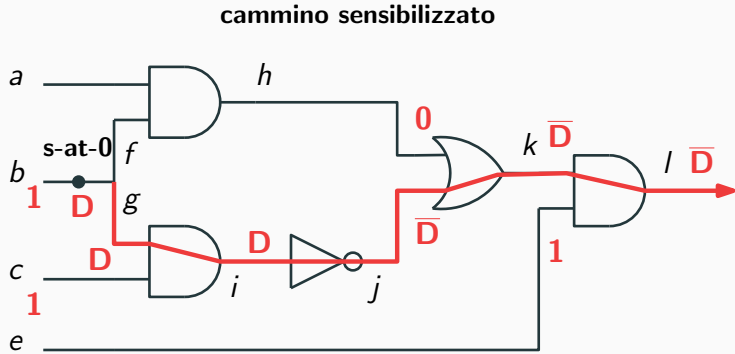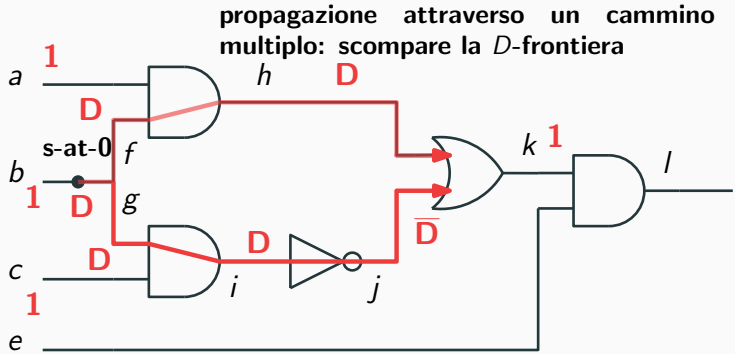

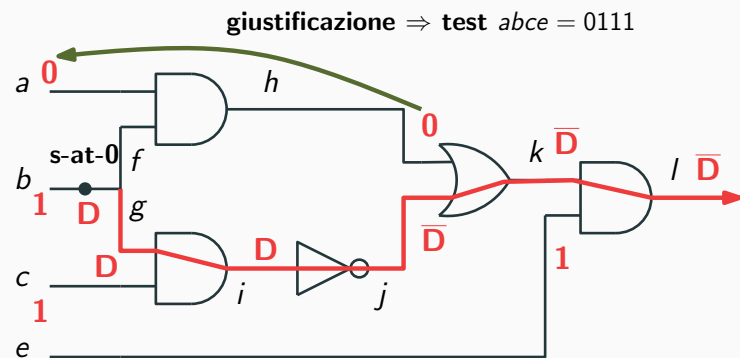

- Descrive gli stati consistenti di un circuito utilizzando un'espressione CNF
- L'espressione CNF della rete può essere calcolata a partire da quelle dei singoli gate
- Esempio: CNF di un gate AND ( $y = ab$ )
  - $CNF = (a' \rightarrow y')(b' \rightarrow y')(ab \rightarrow y) = (a+y')(b+y')(a'+b'+y)$
- Problema di soddisfacibilità: trovare un assegnamento delle variabili che renda vera l'espressione CNF
- Classificazione
  - problemi 2-SAT: le clausole hanno al più 2 letterali e la soddisfacibilità risulta calcolabile in tempo polinomiale
  - problemi 3-SAT: il numero di letterali per clausola è  $\leq 3$ . In questo caso, il problema è *NP*-completo, anche se la soluzione può essere calcolata in maniera più efficiente rispetto al caso generale

## Boolean satisfiability

- La Boolean satisfiability SAT trae vantaggio dall'esistenza di solver particolarmente efficienti
- Si tratta di rappresentare come una CNF il circuito fault-free, quello con il guasto e un miter che ne confronta le uscite
- A questi viene aggiunta la condizione di errore in uscita al miter
- Vedremo alcuni accorgimenti che possono rendere più efficiente la soluzione del problema

## Algoritmo di backtrack

- Utilizzato per trovare una soluzione ai problemi SAT
- Vengono prima propagate le clausole costituite da un solo letterale  $(a + b)a(c + d) = a(c + d)$
- Poi l'algoritmo procede in maniera recursiva facendo delle scelte sui valori dei letterali
  - dopo ogni scelta vengono dedotti tutti gli assegnamenti resi necessari (guardando in particolare le clausole con 2 letterali non ancora assegnati)
  - se una clausola diviene non soddisfacibile, una procedura analizza le cause del conflitto ed aggiunge eventualmente una nuova clausola

- $\varphi = (y + w + z)(x' + z')(v' + x' + w')$
- Assegnamenti correnti:  $v = 1, y = 0, x = 1$
- $\varphi = (0 + w + z)(0 + z')(w' + 0 + 0) = 0$  (dopo unit clause propagation)
- Regola:  $v.y'.x \rightarrow \varphi'$
- Nuova clausola da aggiungere alla CNF:  $(v' + y + x')$

- Identifica condizioni necessarie in comune fra le diverse clausole
- Esempio:  $\varphi(u + x + w')(x + y')(w + y + z')$
- Assegnamenti correnti:  $z = 1, u = 0$
- $\varphi = (x + w')(x + y')(w + y) = x(w + y)$
- Quindi  $x = 1$  é reso necessario da tali assegnamenti:  
 $zu' \rightarrow x$
- Si aggiunge la clausola  $(z' + u + x)$  alla CNF

- Gli algoritmi SAT possono essere migliorati per l'ATPG
- Valori dei segnali a  $X$  o a  $Z$ 
  - sono necessarie più variabili booleane per segnale

$is_0$	$is_1$	valore
0	0	$Z$
0	1	1
1	0	0
1	1	$X$

funzione AND ( $y = ab$ )

$$is_0(y) = is_0(a) + is_0(b) + is_1(a)' + is_1(b)'$$

$$is_1(y) = is_0(a)'is_0(b)' + is_0(a)'is_1(b) + is_1(a)is_0(b)' + is_1(a)is_1(b)$$

- Nella CNF delle due reti e del miter, servono solo le CNF dei gate nel circuito guasto che sono contenute nel fan-out transitivo del gate guasto

- Il problema é  $NP$ -completo
- Nelle condizioni di caso peggiore deve essere esplorato uno spazio dato dal numero di configurazioni di ingresso  $2^{\#PI}$  per il numero delle configurazioni dei flip-flop  $4^{\#FF}$
- Quindi la complessità computazionale é  $O(2^{\#PI} \times 4^{\#FF})$
- Il problema ha visto la comparsa di numerosi algoritmi con miglioramenti nelle prestazioni, ottenendo uno speed-up normalizzato di più di 2 ordini di grandezza rispetto ai primi algoritmi
- Nel caso delle reti combinatorie il problema si può considerare come risolto

## Misure di collaudabilità (testability measures)

- Si tratta di misure, tipicamente approssimate, che servono da aiuto nel collaudo con le seguenti motivazioni:
  - aiutare la test generation deterministica
    - scelte più convenienti per propagare gli effetti di un guasto o giustificare un valore
  - aiutare la test generation pseudorandom
    - determinare la detection probability dei guasti e da questa la lunghezza di una sequenza pseudorandom che raggiunga un certo obiettivo di copertura di guasto
  - aiutare le metodologie di DFT
    - identificare quali segnali rendere maggiormente controllabili o osservabili per migliorare la copertura di guasto

## Misure di collaudabilità per ATPG deterministico


- SCOAP (Sandia Controllability and Observability Analysis Program)
- Misure combinatorie
  - difficoltà nel controllare a 1 una linea del circuito (*CC1*)
  - difficoltà nel controllare a 0 una linea del circuito (*CC0*)
  - difficoltà nell'osservare una linea del circuito (*CO*)
- Le misure combinatorie sono proporzionali al numero di linee che devono essere assegnate per controllare o osservare una linea del circuito
- Ci sono anche misure di tipo sequenziale

- Calcolo di  $CC1$  e  $CC0$
- Sono compresi nell'intervallo 1 (facile),  $\infty$  (difficile)
- Per i PI  $CC0 = CC1 = 1$
- AND gate:
  - $CC0(out) = 1 + \min_{\forall in} CC0(in)$
  - $CC1(out) = 1 + \sum_{\forall in} CC1(in)$


- Calcolo di  $CO$
- Compresa nell'intervallo 0 (facile),  $\infty$  (difficile)
- Per i PO  $CO = 0$
- AND gate (input  $i$ ):
  - $CO(i) = CO(out) + \sum_{\forall in \neq i} CC1(in) + 1$
- fan-out stem
  - $CO(s) = \min_{\forall i \in FOB} CO(i)$



Esempio

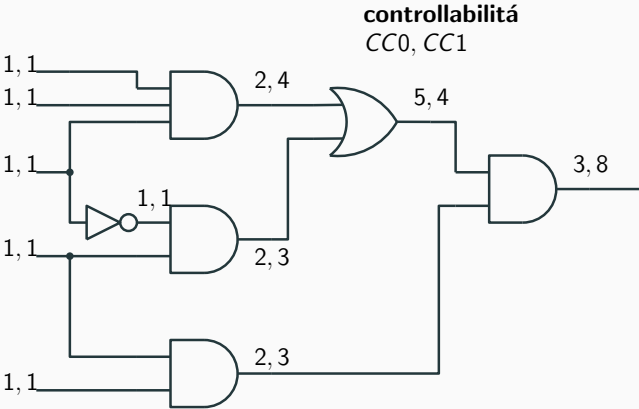

Esempio

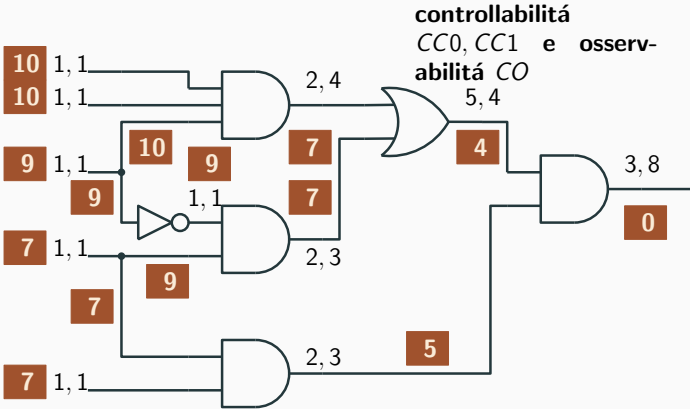


- Consentono di stimare la probabilità (detectability) di rivelare un guasto per una sequenza casuale di ingresso
- Nel caso più semplice (COP) viene calcolata
  1. la controllabilità di ciascuna linea del circuito, ovvero la probabilità di avere il valore 1
  2. l'osservabilità di ciascuna linea di un circuito, ovvero la probabilità che un cambiamento di valore di una linea si rifletta come errore sui PO
- La detectability di un guasto stuck-at-1 su una linea  $i$  viene calcolato come il prodotto della controllabilità a 0 per l'osservabilità di  $i$  (per lo stuck-at-0 si usa il caso duale)
- Errori piuttosto rilevanti dovuti al trascurare le correlazioni fra i segnali e quelle fra controllabilità e osservabilità

- Il calcolo della controllabilità procede dagli ingressi verso le uscite di una rete combinatoria calcolando la probabilità di avere 1 all'uscita di ciascun gate in funzione di quella degli ingressi
  - $\forall i \in PI, p(i) = Prob\{i = 1\} = 0.5$
  - gate AND:  $p(out) = \prod_{\forall in} p(in)$
  - gate OR:  $p(out) = 1 - \prod_{\forall in} (1 - p(in))$
  - gate NOT:  $p(out) = 1 - p(in)$
- In un secondo passo si procede dalle uscite verso gli ingressi calcolando l'osservabilità
  - $\forall j \in PO, obs(j) = Prob\{observe\ j\} = 1.0$
  - gate AND con insieme  $F$  di fan-in  
 $\forall j \in F, obs(j) = obs(out) \cdot \prod_{\forall k \neq j \in F} p(k)$
  - gate OR con insieme  $F$  di fan-in  
 $\forall j \in F, obs(j) = obs(out) \cdot \prod_{\forall k \neq j \in F} (1 - p(k))$

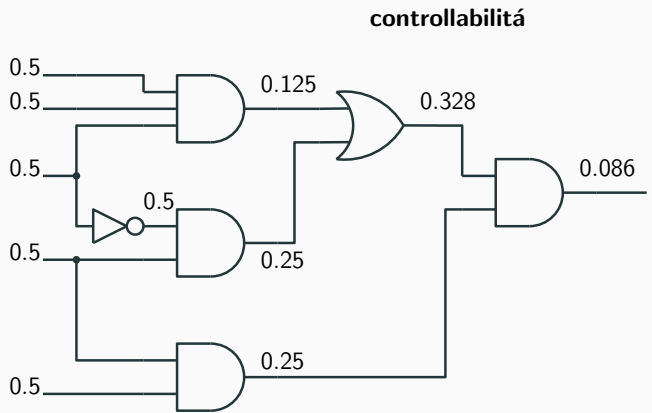
# Detectability

- Alla fine si calcola la detectability:
  - stuck-at-1:  $det(j \text{ stuck-at-1}) = (1 - p(j)) \times obs(j)$
  - stuck-at-0:  $det(j \text{ stuck-at-0}) = p(j) \times obs(j)$
- Esempio di stima di controllability, observability (blu), detectability di stuck-at-0/stuck-at-1 (rosso):


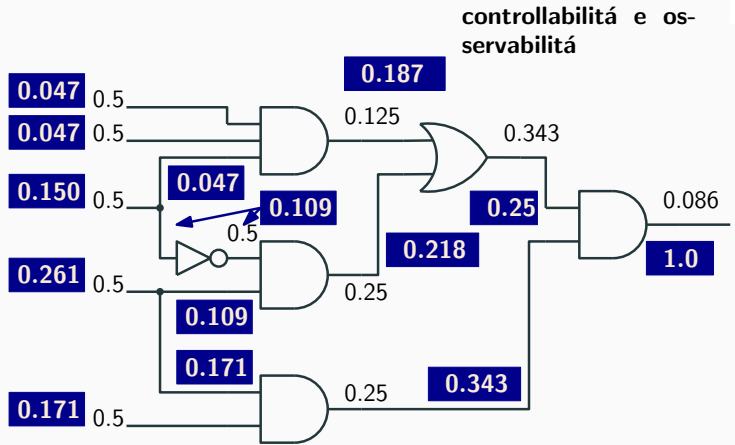
# Detectability

- Alla fine si calcola la detectability:
  - stuck-at-1:  $det(j \text{ stuck-at-1}) = (1 - p(j)) \times obs(j)$
  - stuck-at-0:  $det(j \text{ stuck-at-0}) = p(j) \times obs(j)$
- Esempio di stima di controllability, observability (blu), detectability di stuck-at-0/stuck-at-1 (rosso):



# Detectability

- Alla fine si calcola la detectability:
  - stuck-at-1:  $det(j \text{ stuck-at-1}) = (1 - p(j)) \times obs(j)$
  - stuck-at-0:  $det(j \text{ stuck-at-0}) = p(j) \times obs(j)$
- Esempio di stima di controllability, observability (blu), detectability di stuck-at-0/stuck-at-1 (rosso):

