Sintesi logica

Introduzione

Reti a 2 livel

Ottimizzazione technology

Don't cares

Risultati

Sintesi logica: reti combinatorie

M. Favalli

Engineering Department in Ferrara

1/68

Sintesi logica

ntroduzione

Reti a 2 livelli

Ottimizzazione technology

Don't care

D: 10 0

Sommario su reti a 2 livelli SOP

- Minimizzazione del numero di implicanti o letterali
- Problema NP-completo
  - calcolo degli implicanti primi
  - calcolo della copertura di costo minimo
- Metodo di Quine-McCluskey: generazione iterattiva degli implicanti primi e branch-and-bound nella tabella di copertura con il supporto di essenzialitá e dominanza
- Espresso: tecniche esatte con miglioramenti rilevanti rispetto a QM (generazione di implicanti primi tramite consenso, bound migliorati) ed euristici (che hanno il vantaggio di non dover considerare tutti gli implicanti primi)
- **Scherzo**: basato sui BDD e sui set combinatori, due ordini di grandezza piiú veloce di Espresso

Sintesi logica

Introduzione

nell a 2 livelli

Ottimizzazione

Don't cares

Risultati

Sintesi logica per reti combinatorie

- RTL ⇒ livello logico
  - costo, prestazioni, consumo di potenza, affidabilitá
- Problematiche relative alla funzione
  - · caso generale
  - · funzioni aritmetiche
- Problematiche relative alla tecnologia obbiettivo
  - custom, ASIC, FPGA, new nano-technologies

2/68

Sintesi logica

Introduzione

Reti a 2 livelli

Reti multilivello
Ottimizzazione
technology

Don't cares

Risultati

Scherzo

- Nella sintesi a due livelli si ha il problema di rappresentare insiemi di termini prodotto
- Un termine prodotto puó essere rappresentato come una configurazione su un insieme di 2n (n numero di ingressi) variabili binarie, una per ogni letterale
  - si consideri ad esempio P = ab'e' come implicante di F(a, b, c, d, e, f), allora tale termine prodotto é rappresentato da: [a, a', b, b', c, c', d, d', e, e', f, f'] = 100100000100
- Questo insieme é sparso sia per il ridotto numero di termini prodotto rispetto a quello totale, sia per il ridotto numero di uni
- Si potrebbe usare un BDD che peró avrebbe un numero elevato di variabili

3/68

#### Combinational sets

Regole di riduzione

Introduzione

Reti a 2 livelli

Ottimizzazione technology

Don't cares

Risultati

- Combinational set CS: utilizzato per rappresentare l'insieme degli implicanti
- Il CS ha una struttura simile a un BDD:
  - ogni nodo rappresenta una variabile di decisione associata a un letterale, dal nodo escono due archi, quello denotato con 0 corrisponde al caso in cui il letterale non compare in un termine prodotto e quello con 1 se compare
  - le foglie valgono 1 se i cammini che portano ad esse corrispondo a implicanti
  - La differenza con un BDD sta nelle regole di riduzione

Note

- un combinational set (definito in questo modo) non denota direttamente una funzione booleana
- puó essere associato a una funzione booleana se si assume che l'insieme di implicanti che descrive sia utilizzato in un espressione  ${\it g}$  di tipo SP

Introduzion

Sintesi logica

Reti a 2 livelli

Reti multilivello

Ottimizzazione echnology

Don't cares

Risultati

- isomorfismo: non si hanno sottografi uguali (comune ai BDD)
- vengono eliminati i nodi in cui l'arco denotato con 1 é connesso a una foglia con il valore 0 (zero suppressed BDD)
- si noti che i nodi con i due figli uguali non vengono eliminati come negli ROBDD
- questo aspetto é fondamentale per descrivere in maniera compatta l'insieme dei termini prodotto e sin generale insiemi di sottoinsiemi

6/68

Sintesi logica

Introduzione

Reti a 2 livelli

Reti multilivello


Ottimizzazione technology independent

Don't care

Risultati

Esempio - I

Esepressione: xy' + yw

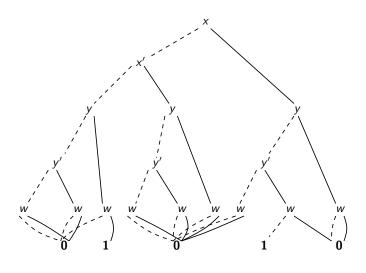

5/68

Sintesi logica

Introduzione

Reti a 2 livelli


Ottimizzazione technology

Don't cares

Risultati

Reti a 2 livelli

Ottimizzazione technology independent

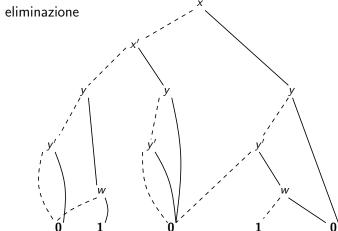


8/68

Sintesi logica

Reti a 2 livelli


Ottimizzazione technology

Esepressione: xy' + yw

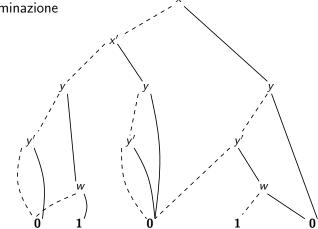

Esempio - I

Esepressione: xy' + yw

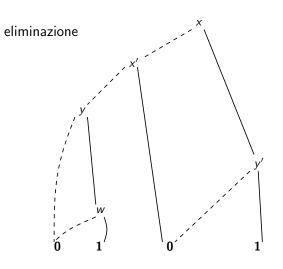


Reti a 2 livelli

Sintesi logica

Ottimizzazione technology

Esepressione: xy' + yw

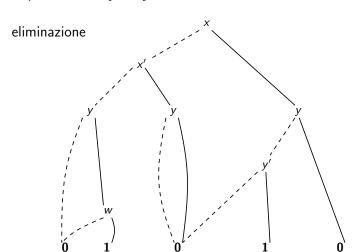

8/68

Sintesi logica

Reti a 2 livelli


Ottimizzazione

technology

8/68

Esempio - I

Esepressione: xy' + yw

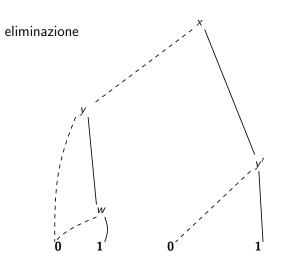

9/68


Sintesi logica

Reti a 2 livelli

Ottimizzazione

technology

set of implicants {bd', ac'd, a'bc'd}

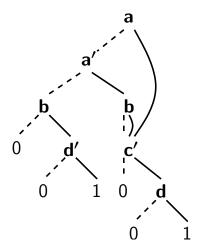

## Utilizzo dei combinational set per la sintesi di reti a due livelli

- Uno dei problemi nella sintesi ottima di reti a due livelli é dato dal numero di implicanti primi che in alcuni casi puó essere molto grande e non rappresentabile esplicitamente
- L'uso dei combinational set consente di rappresentarli in maniera implicita con tutti i vantaggi di manipolazione tipici dei BDD

Reti a 2 livelli

Sintesi logica

Ottimizzazione

Es. 1

- si consideri l'espressione SP ab + a'c + b'c
- si costruisca il ROBDD per la funzione corrispondente
- si consideri poi l'espressione SP **ab** + **c** e si costruisca il ROBDD per tale espressione
- si costruiscano poi i CS per le due espressioni in esame
- si faccia qualche considerazione sulla differenza fra le due strutture dati

Es. 2

• si determini se é possibile valutare la funzione corrispondente all'espressione SP descritta da un CS per una certa configurazione delle variabili di ingresso

10/68

Sintesi logica

Reti multilivello

#### Reti combinatorie multilivello

- Implementazioni piú compatte e con migliori prestazioni per la maggior parte delle funzioni Booleane
  - ⇒ la maggior parte delle reti combinatorie nei componenti VLSI sono di questo tipo
- Piú gradi di libertá
  - ⇒ maggiori dimensioni dello spazio di soluzioni da esplorare ai fini dell'ottimizzazione
  - ⇒ utilizzo di euristici
- Sistemi a regole (IBM 80s)
- Approcci sistematici (algoritmici)

## Approcci algoritmici

Introduzione

Reti a 2 livelli

Reti multilivello

technology

Don't cares

Risultati

Technology independent optimization

- · metodi algebrici
- metodi Booleani
- Technology dependent optimization
  - metodi basati su graph-covering
- Questa divisione costituisce di per se un approccio euristico: anche supponendo di disporre di metodologie ottimali in entrambi i casi, non si ha alcuna garanzia che la loro composizione dia luogo a una soluzione ottima

13/68

Sintesi logica

Introduzion

rieti a z livelli

Ottimizzazione technology

Don't cares

D: 10 0

Decomposizione

- Puó essere basata su diverse tecniche di tipo Booleano o algebrico
- In ambito Booleano abbiamo diversi tipi di decomposizioni basate su cofactoring:
  - Shannon expansion:  $f(x_1,....,x_i,....,x_n) = x_i' f|_{x_i'} + x_i f|_{x_i}$
  - Davio positive expansion:  $f = f|_{x_i'} \oplus x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}$  dove

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = f|_{x_i'} \oplus f|_{x_i}$$

- Generalized cofactor: espansione rispetto a una funzione anziché rispetto a una variabile
- ....
- Esempio: f = ab + a'c'd' + ad'

$$f = a'x + ay$$

$$x = c'd'$$

$$y = b + d'$$

• decomp in SIS

Sintesi logica

Introduzione

Reti a 2 livei

Ottimizzazione

technology independent

on't cares

Risultati

14/68

Sintesi logica

ntroduzione

Reti a 2 livelli

Ottimizzazione technology

Don't cares

Risultati

Metodologie technology independent

- Inizialmente vedremo aspetti relativi alla minimizzazione dell'area
  - numero di letterali come stima dell'area
- L'ottimizzazione avviene applicando alla rete una serie di trasformazioni in maniera iterattiva
  - un aspetto chiave nella riduzione del costo é l'utilizzo del fan-out tramite l'individuazione di sotto funzioni comuni
- Come primo esempio vedremo le seguenti trasformazioni:
- Decomposizione di una funzione Booleana: il processo di rappresentare la funzione tramite la composizione di un certo numero di funzioni piú semplici
- Estrazione da piú funzioni Booleane: il processo di estrarre nuove sottoespressioni comuni da un insieme di funzioni

Utilizzo della decomposizione

- Non é detto che la decomposizione dei nodi di una Boolean network produca sottoespressioni comuni
- L'estrazione punta ad ottenere questo risultato per un insieme di funzioni (tipicamente due per motivi computazionali)
  - costruzione di nuovi nodi intermedi che possano essere utilizzati da piú funzioni
  - é un processo soggetto a ottimizzazione rispetto ad area, ritardo e consumo di potenza
- Esempio

$$f = acd + bcd + e$$
  $f = xy + e$   $g = ae' + be'$   $g = xe'$   $h = cde$   $h = ye$   $x = a + b$   $y = cd$ 

17/68

Sintesi logica

Ottimizzazione technology independent

## **Factoring**

Estrazione

La forma fattorizzata di un espressione SOP e POS

$$f = ac + ad + bc + bd + e = (a+b)(c+d) + e$$

- Mentre il conteggio dei letterali in un espressione SOP predice il costo di un implementazione con PLA, quello di una forma fattorizzata riflette il costo di un gate CMOS complesso
- Sono piú compatte delle rappresentazioni SOP, ma mancano metodi di manipolazione Booleana
- Esistono numerose possibili fattorizzazioni per ogni espressione
  - non si possono considerare tutte
  - non si tratta quindi dello strumento adatto per l'individuazione di sottoespressioni comuni
- Criteri di ottimalità e restrizioni

Sintesi logica

Ottimizzazione technology independent

Strumenti utilizzati nell'ottimizzazione iterattiva di reti multilivello

- Fattorizzazione:
- Sostituzione ed eliminazione:
- Estrazione

Sintesi logica

Ottimizzazione

technology independent

### Sostituzione ed eliminazione

- La sostituzione di una funzione q in f consiste nell'esprimere f in funzione dei suoi ingressi e q
- Esempio: f = ab + ac.  $q = b + c \Rightarrow f = aq$
- L'eliminazione consiste nell'eliminare una variabile in f sostituendola con la funzione associata ovunque essa compaia
- Esempio: f = ab + x, q = cx e  $x = y + w \Rightarrow f = ab + y + w$  e g = cy + cw
- Si tratta di un operazione che puó portare a una crescita esponenziale del numero di letterali
  - si associa un valore a ciascun nodo dato dalla differenza fra il numero di letterali della rete col nodo meno il numero di letterali nella rete senza nodo (7-8=-1 nell'esempio)
  - si elimina il nodo solo se tale differenza non é troppo alta

19/68

20/68

Introduzione

Reti a 2 livelli


Reti multilivelle
Ottimizzazione
technology

independent

Don't cares

Risultati
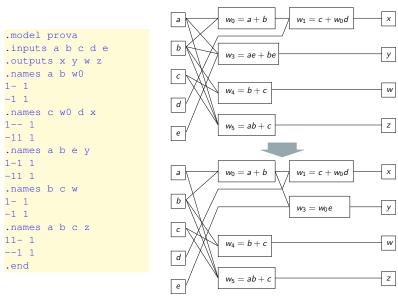
# Esempio di applicazione della sostituzione resub



21/68

Sintesi logica

ntroduzione

\_\_\_\_

Ottimizzazione technology

Don't cares

Risulta

## Metodologie euristiche

- Dal punto di vista dell'ottimizzazione la sostituzione e la semplificazione rappresentano qualcosa di simile a un gradiente decrescente in quanto minimizzano il costo
- L'eliminazione serve per uscire dai minimi locali
- Decomposizione ed estrazione giocano un ruolo molto rilevante perché evidenziano sottoespressioni comuni e verranno discusse in seguito
- Nella rete c'é un compromesso fra il numero di nodi e la loro dimensione: una rete con pochi nodi complessi da margini per la semplificazione, una con molti nodi semplici mette a disposizione piú sottoespressioni comuni

Sintesi logica

Introduzione

Reti a 2 livelli

Reti multilivello
Ottimizzazione

22/68

Sintesi logica

Ottimizzazione

technology

independent

technology independent

Don't cares

Risultati

Semplificazione

- Utilizzo di metodi di minimizzazione del costo per reti a due livelli per semplificare le espressioni dei nodi
- Semplificazione locale
- Semplificazione non locale: l'espressione viene semplificata tenendo conto dei vincoli di controllabilitá dati dai nodi nel TFI e TFO del nodo in esame
  - · tali vincoli vengono espressi come don't care
- In SIS simplify e full\_simplify

Esempio con SIS

- SIS mette a disposizione diversi comandi che possono essere utilizzati per realizzare queste trasformazioni
- Questi vengono tipicamente utilizzati in script di tipo euristico
- Come prima applicazione vedremo script.rugged applicato a una rete multilivello [De Micheli 1994]
- Questo script presenta buone caratteristiche di scalabilitá

23/68

Ottimizzazione technology independent

## script.rugged

- Prima di eseguire lo script si da il comando set autoexec print\_stats che abilita la stampa delle statistiche dopo ogni comando
- da SIS una qualsiasi sequenza di comandi in un file (script) puó essere messa in esecuzione con source -x

```
sweep; eliminate -1
simplify -m nocomp
eliminate -1
sweep; eliminate 5
simplify -m nocomp
resub -a
fx
resub -a; sweep
eliminate -1; sweep
full_simplify -m nocomp
```

#### 25/68

Sintesi logica

Ottimizzazione technology independent


## Divisione e ricerca dei divisori comuni

- A meno di non compiere costose ricerche nello spazio delle possibili decomposizioni e fattorizzazioni gli strumenti visti non sono utilizzabili efficientemente
- La divisione é utile nella sostituzione in quanto fornisce un risultato indipendentemente dalla fattorizzazione
- La ricerca di divisori comuni é alla base dell'estrazione

Sintesi logica

# Esempio di rete

Ottimizzazione technology independent

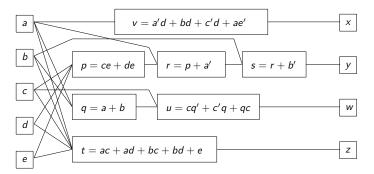

26/68

Sintesi logica

Ottimizzazione technology independent

## Divisione e ricerca dei divisori comuni

- Divisione di f per p: f = pq + r, ove p é detto divisore, q quoziente e r resto
  - se r = 0, p é chiamata fattore di f

#### **Proposizione 1**

Una funzione p é un fattore Booleano di f se e solo se fp' = 0 $(f_{ON} \subseteq p_{ON})$ 

#### Proposizione 2

Se  $fp' \neq 0$ , allora p é un divisore Booleano di f

## Esempio

#### Introductions

Reti a 2 livelli

Ottimizzazione technology

Don't cares

Risultati

Esempio di divisione Booleana

- f = a + bc, p = a + b
- $m{\cdot}$   $m{p}$  é un fattore Booleano di  $m{f}$  perché

$$fp' = (a + bc)(a + b)' = (a + bc)a'b' = 0$$

- Si noti che un espressione é un fattore Booleano di se stessa e lo é pure il valore 1
- La verifica di fattori e divisori pu
   ó essere fatta utilizzando i BDD

29/68

Sintesi logica

Introduzione

Reti a 2 livelli

Ottimizzazione technology independent

Don't cares

isultati

## Calcolo del quoziente

- Sia f che g siano espresse come SOP e siano  $f=\{b_1,b_2,....,b_{|f|}\}$  e  $g=\{a_1,a_2,....,a_{|g|}\}$  i rispettivi insiemi di cubi
- Sia  $h_i = \{c_{i,j} | a_i c_{i,j} \in f\}$  per ogni i = 1, 2, ...., |g| e j = 1, 2, ...., |f|
- Si puó verificare che

$$f/g = \bigcap_{i=1}^{|g|} h_i = h_1 \cap h_2 \cap .... \cap h_{|g|}$$

- Esempio
  - f = abc + abd + de, |f| = 3
  - q = ab + e, |q| = 2
  - $c_{1,1} = c$ ,  $c_{1,2} = d e c_{2,3} = d$
  - $h_1 = \{c, d\} \in h_2 = \{d\} \Rightarrow f/g = d$
  - quindi f = (ab + e)d + abc
- L'algoritmo ha un costo quadratico  $O(|f| \cdot |g|)$

Sintesi logica

Introduzione

neli a 2 livelli

Ottimizzazione technology

Don't cares

Risultati

## Divisione algebrica

- Per un espressione ci sono diversi divisori e i risultati possono dipendere dalla rappresentazione
- La divisione algebrica é una restrizione della divisione che porta a risultati unici in maniera efficiente utilizzando descrizioni SOP
- Sia sup(f) il supporto (semantico) di f, ovvero l'insieme di variabili da cui f dipende
- Due funzioni  $f \in g$  sono ortogonali  $(f \perp g)$  se  $sup(f) \cap sup(g) = \emptyset$

#### **Definizione**

La funzione g é un **divisore algebrico** di f se esitono h e r tali che: 1) f = gh + r, 2)  $h \neq 0$ , 3)  $g \perp h$ , 4) il resto é minimo (ovvero contiene il minimo numero di cubi)

30/68

Sintesi logica

ntroduzione

Reti a 2 livelli

Ottimizzazione technology independent

Don't caree

Risultati

## Kernel e divisori algebrici

- Si tratta di trovare dei divisori efficaci da utilizzare nella sintesi
- Insieme dei divisori di f:  $D(f) = \{g \mid f/g \neq 0\}$
- Insieme dei divisori primari di  $f: P(f) = \{f/c \mid c \text{ \'e un cubo}\}$

#### Proposizione 3

Ogni divisore di f é contenuto in un divisore primario, ovvero se g divide f, allora  $g \subseteq p \in P(f)$  (in termini Booleani  $g \to p = 1$ )

#### Esempio

Sia f = ab + bc + ac + d,  $P(f) = \{ab + bc + ac + d, a + c, b + c, a + b, 1\}$ , il divisore q = a é contenuto in a + c

#### Sintesi logica

Ottimizzazione technology

independent

#### Esempio

Introduzione

Roti a 2 livolli

Ottimizzazione technology

Don't cares

Risultati

 Una funzione g é cube-free se il solo cubo che divide g con resto 0 é 1

Kernel e divisori algebrici

- I kernel di f sono definiti come  $K(f) = k \mid k \in P(f)$  é cube-free
- Per  $k \in K(f)$  il suo **cokernel** é il cubo c tale che f/c = k
- Un kernel di un espressione é un quoziente cube-free dell'espressione divisa da un cubo chiamato cokernel ⇒ un espressione cube-free é il cokernel di se stessa

• f = ace + bce + de + q

- divisore a: f/a = ce che é un cubo singolo e non é un kernel
- divisore e: f/e = ac + bc + d che é cube free e quindi é un kernel
- divisore ce: f/ce = a + b che anch'esso un kernel
- f stessa é un kernel (diviso da 1)

33/00

Sintesi logica

Introduzione

Reti multilivello
Ottimizzazione
technology

independent

Don't cares

Dr. Hore

#### Kernel e divisori

#### Teorema [Brayton e Mc Mullen]

Due espressioni f e g hanno un divisore comune cube-free se e solo se esistono dei kernel  $k_f \in K(f)$  e  $k_g \in K(g)$  tali che  $k_f \cap k_g$  ha due o più termini (non é un cubo)

- Algoritmo per il calcolo dei kernel di f
  - 1 si rende l'espressione cube-free dividendola per il suo fattore più grande
  - 2 si selezionano ordinatamente i letterali di f e la si divide per questi
  - 3 il risultato é un kernel se é cube-free, se non é lo si divide per il fattore piú grande
  - 4 si procede fino a quando non si trovano piú kernel

34/68

Sintesi logica

Introduzion

Reti a 2 livelli

Reti multilivello Ottimizzazione

technology independent

Don't cares

Risultati

## Esempio

- $\varphi = abcd + abce + abef$
- l'espressione non é cube-free e va divisa per  $c_{\varphi} = ab \Rightarrow \gamma = cd + ce + ef$  (che é un kernel)
- si divide γ per c, d, e, f:
  - $\gamma/c = d + e$  che é un kernel
  - $\gamma/d = c$  che non é un kernel
  - $\gamma/e = c + f$  che é un kernel
  - $\gamma/f = e$  che non é un kernel
- Quindi:  $K(f) = \{cd + ce + ef, d + e, c + f\}$

## Utilizzo dei kernel nella extract

#### Introduzione

Reti multilivell


Ottimizzazione technology independent

Don't cares

Risultati

 $\begin{array}{ll} \mu = ace + bce + de + f & \eta = ad + bd + cde + ef \\ \text{kernels:} & \text{kernels:} \\ \textbf{k}_{\mu,0} = ace + bce + de + f & \textbf{k}_{\eta,0} = ad + bd + cde + ef \\ \textbf{k}_{\mu,1} = a + b & \textbf{k}_{\eta,1} = a + b + ce \\ \textbf{k}_{\mu,2} = ac + bc + d & \textbf{k}_{\eta,2} = cd + f \end{array}$ 

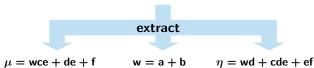l'unica intersezione non nulla é  $\mathbf{k}_{\mu,1} \cap \mathbf{k}_{\eta,1} = \mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{w}$ 



37/68

Sintesi logica

Introduzion

Roti a 2 livell

Reti multilivell

Ottimizzazione technology independent

Don't care:

39/68

Risultati

Fattorizzazione booleana

- Siano  $f \in g$  due funzioni booleane tali che  $f \to g$ , allora f puó essere scritta come f = gh dove  $f \to h$  e  $h \to f + g'$
- Si noti che  $f \rightarrow g$  puó essere scritta come  $f \leq g$  perché l'ONset di f é contenuto in quello di g
- Quindi si ha  $f \le h \le f + g'$
- g si definisce come fattore Booleano di f

#### Tecniche booleane

Introduzione

Reti a 2 livelli

Sintesi logica

Ottimizzazione technology independent

Don't cares

38/68

Sintesi logica

Ottimizzazione

40/68

technology

independent

Risulta

 Le operazioni algebriche viste fino ad ora si basano sulla rappresentazione di funzioni come espressioni SP

 Nel caso booleano non esiste un operazione di divisione, ma solo una generalizzazione a qualsiasi operazione che date due funzioni f e p produce:

$$f \circ p = p \cdot q + r$$

- Tale definizione non é unica
  - si consideri f = x'w' + yw + xw e p = x' + w
  - si puó verificare che

$$f = (x' + w)(x + w') + yw = (x' + w)(y + w') + xw$$

 si noti che queste espressioni non sono in alcun modo ottenibili per via algebrica

# Fattorizzazione Booleana: esempio

- Siano f = a'bc + abd + ac'd e g = a' + d da cui f + g' = ad' + ac' + bc
- Per selezionare h guardiamo a una mappa di Karnaugh di f + g' (in cui gli uni di f sono in grassetto)
- Chiaramente h deve contenere tutti gli uni in grassetto più eventualmente qualcuno non in grassetto
- Un risultato possibile é h = bc + ac'
- Scegliendo il primo si ha f = (a' + d)(bc + ac')

	C			
ab	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	0	1

#### -----

#### 2

Divisione Booleana

Introduzion

Reti a 2 livell

Ottimizzazione

Don't cares

Risultati

• Se invece di avere  $f \rightarrow g$  si ha  $fg \neq 0$ , f puó essere riscritta come f = gh + r con  $r \rightarrow f \land f \neq r$  ovvero r < f

- In questo caso,  $fg' \rightarrow r$  e quindi  $fg' \leq r < f$
- Dati  $r \in g$ , h deve soddisfare la seguente relazione:  $(fr' \to h) \land (h \to f + g')$  (ovvero,  $fr' \le h \le f + g'$ )
- ullet  $oldsymbol{g}$  viene definito un **divisore Booleano** di  $oldsymbol{f}$

41/68

Sintesi logica

ntroduzione

Reti multilive Ottimizzazione

technology independent

Risultat

## Divisione Booleana: esempio

- Ora rimane da scegliere h di modo che  $fd' \le h \le f + (a+b)'$  ovvero  $ad' + bcd' \le h \le a + bc + d + a'b'$
- La mappa di Karnaugh mostra l'estremo superiore (uni) e quello inferiore (uni in grassetto per h)
- h deve contenere tutti gli uni in grassetto ed eventualmente qualcuno degli altri
- La scelta ottimale é h = a + c e quindi f = (a + c)(a + b) + d

cd									
ab	00	01	11	10					
00	1	1	1	1					
01	0	1	1	1					
11	1	1	1	1					
10	1	1	1	1					

Divisione Booleana: esempio

ntroduzione

Sintesi logica

Reti a 2 livelli

Ottimizzazione technology independent

Don't cares

Risultati

• Siano f = a + bc + d e q = a + b

- Per selezionare r guardiamo a una mappa di Karnaugh di f (in cui gli uni di fg' sono in grassetto)
- Chiaramente *r* deve contenere tutti gli uni in grassetto piú eventualmente qualcuno non in grassetto
- Il risultato piú sensato é r = d

	C			
ab	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

42/68

Sintesi logica

ntroduzione

Roti a 2 livolli

Reti multilivello
Ottimizzazione
technology

independent

Don't cares

Risultati

## Operazioni Booleane

- Come si puó capire, i gradi di libertá per questo tipo di operazioni sono moltissimi
- In circuiti piccoli si possono ottenere risultati notevoli
- Tali tecniche risultano peró troppo onerose computazionalmente in circuiti di grandi dimensioni

ntroduzione

Reti a 2 livell

Ottimizzazione technology

Don't cares

Risultati

Satisfiability e observability don't cares

- Utilizzati per migliorare la simplify: ovvero per ottimizzare la funzione di singoli nodi senza modificare la topologia della rete
- Sintesi ottima di reti a due livelli: la presenza di condizioni di indifferenza sugli ingressi pu
  ó consentire di ridurre il costo dell'espressione di uscita.
- Nel caso di reti multilivello, le condizioni di indifferenza si possono produrre all'interno della rete anche se non sono presenti sugli ingressi.
- Se X é l'insieme degli ingressi e Y quello dei segnali intermedi esistono in teoria 2<sup>|X|+|Y|</sup> possibili configurazioni di cui solo 2<sup>|X|</sup> sono veramente possibili ⇒ gradi di libertá

45/68

Sintesi logica

ntroduzion

Reti multilive
Ottimizzazione
technology

Don't cares

D: 10 11

Idea

Dipendentemente dalla struttura del circuito é possibile che si presentino le sequenti condizioni:

- 1 La controllabilitá degl ingressi non é completa: alcune configurazioni delle variabili del supporto locale non si possono presentare
- 2 L'osservabilitá dell'uscita non é completa: per alcune configurazioni delle variabili del supporto locale, l'uscita del blocco considerato non é osservabile (le uscite non dipendono da tale segnale)

#### Conseguenza

In entrambi i casi si creano delle condizioni di indifferenza nella funzione f che possono essere utilizzate per semplificarla.

Sintesi logica


Introduzione

Reti a 2 livelli

Ottimizzazione technology

Don't cares

Risultati

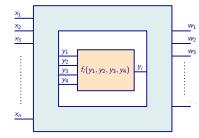

Esempio

Si consideri un blocco logico all'interno di una rete combinatoria

- il blocco realizza una funzione  $y_i = f_i(y_1, y_2, y_3, y_4)$  delle variabili del supporto locale
- le variabili del supporto locale dipendono dagli ingressi del circuito
- anche la propagazione di y<sub>i</sub> alle uscite é condizionata al resto della rete
- é possibile che oltre a f<sub>i</sub> siano permesse altre funzioni senza cambiare la funzione della rete

46/68

Sintesi logica

Introduzione

Reti a 2 livelli

Reti multilivello
Ottimizzazione
technology

Don't cares

Risultati

## Satisfiability Don't cares (SDC)

- Il SDC set rappresenta l'insieme di configurazioni del supporto locale che non si possono presentare.
- Il SDC set pu
   é essere calcolato a partire dalla funzione caratteristica della relazione Booleana che descrive la consistenza della rete
  - sia  $y_i$  l'uscita di un nodo i e  $Y_i$  il suo supporto locale la sua consistenza é data da  $y_i = f_i(X, Y_i)$
  - quindi per tutta la rete  $\bigwedge_{\forall i} (y_i = f_i(X, Y_i))$
  - negando tale condizione e applicando De Morgan abbiamo le configurazioni che non possono mai capitare
     SDC(X, Y) = V<sub>∀i</sub>(y<sub>i</sub> ≠ f<sub>i</sub>(X, Y<sub>i</sub>))
- Tale espressione puó essere calcolata solo per il TFI di i (meno i stesso)

Introduzione

Reti a 2 livelli

Ottimizzazione technology

Don't cares

Risultati

• Rete di partenza:  $y_1 = x_1x_2$ ,  $y_2 = x_2 + x_3$  e  $y_3 = y_1 \oplus y_2 = x_1x'_2 + x'_1x_2$ 

•  $SDC(X, Y) = (y_1 \neq (x_1 x_2)) + (y_2 \neq (x_2 + x_3)) + (y_3 \neq (y_1 \oplus y_2))$ 

• Limitando la relazione al TFI del nodo 3 si ha:  $SDC_{V_3} = (y_1 \neq (x_1x_2)) + (y_2 \neq (x_2 + x_3))$ 

- Sfruttando tale DC per l'espressione di  $y_3$ , si ha  $y_3 = y_1'y_2$
- Tali operazioni possono essere eseguite utilizzando i BDD

<b>y</b> <sub>2</sub>				<b>y</b> <sub>2</sub>				
	<b>y</b> 1	0	1	<b>y</b> 1	0	1		
	0	0	1	0	0	1		
	1	1	0	1	-	0		

49/68

Sintesi logica

Introduzione

Roti a 2 livolli

Reti multilivello
Ottimizzazione
technology

Don't cares

Risultat

Observability Don't Cares (ODC)

- L'ODC rappresenta l'insieme di configurazioni del supporto locale per cui l'uscita di un nodo non é osservabile ad alcun PO
- Per calcolarli si considera  $y_i$  come un PI, e si calcola la funzione gloable  $g_i(X, y_i)$  di ciascun PO
- $y_i$  é osservabile all'uscita j se é vera:

$$\frac{\partial g_j}{\partial y_i} = g_j(X, y_i = 0) \neq g_j(X, y_i = 1)$$

• Quindi yi non é osservabile ad alcuna uscita se:

$$ODC_i = \bigwedge_{\forall j \in PO} \left(\frac{\partial g_j}{\partial y_i}\right)'$$

Introduzion

Reti a 2 livelli

Sintesi logica

Reti multilivello

Ottimizzazione technology

Don't cares

Risultati

Sia  $\varphi = SDC_{y_3}$ 

$$\varphi = (y_1 \neq (x_1 x_2)) + (y_2 \neq (x_2 + x_3))$$

$$= y_1(x_1 x_2)' + y_1'(x_1 x_2) + y_2(x_2 + x_3)' + y_2'(x_2 + x_x 3)$$

$$= y_1 x_1' + y_1 x_2' + y_1' x_1 x_2 + y_2' x_2 + y_2' x_3 + y_2 x_2' x_3$$

dove

 $\begin{array}{l} \forall x_1, x_2, x_3 \ \varphi = \varphi|_{000} \cdot \varphi|_{001} \cdot \varphi|_{010} \cdot \varphi|_{011} \cdot \varphi|_{100} \cdot \varphi|_{101} \cdot \varphi|_{110} \cdot \varphi|_{111} \\ \text{In cui} \ \varphi|_{000} = \varphi|_{100} = y_1 + y_2, \ \varphi|_{001} = 1, \\ \varphi|_{010} = \varphi|_{011} = \varphi|_{101} = y_1 + y_2', \ \varphi|_{110} = \varphi|_{111} = y_1' + y_2' \\ \text{Da cui} \ \forall x_1, x_2, x_3 \ \varphi = y_1 y_2' \end{array}$ 

50/68

Sintesi logica

ntroduzione

Reti a 2 livelli

Ottimizzazione

Don't cares

Risultati

Esempio

- Sia data la rete:  $y_1 = b'c$ ,  $y_2 = ab + a'c$  e  $y_3 = y_1 + y_2 + d$
- Si vuole semplificare y<sub>2</sub>
- La funzione globale di  $y_3$  é  $g_3(a, b, c, d, y_2) = b'c + y_2 + d$
- Da cui:

$$ODC_3 = \left(\frac{\partial g_3}{\partial v_2}\right)' = ((b'c + 0 + d) \oplus 1)' = b'c + d$$

 In questo semplice caso l'ODC puó essere usato direttamente (perché gli ingressi del nodo da semplificare coincidono con i PI), dando luogo a v<sub>2</sub> = ab + c

b	•				b	_			
	00							11	
0	0	1	1	0	0	0	-	1	0
1	0	0	1	1	1	0	-	1	1

## DC set complessivo

Introduzione

Reti a 2 livelli

Ottimizzazione technology

Don't cares

Risultati

Ci sono due problemi di carattere pratico

- L'ODC é funzione dei PI e quindi puó non essere utilizzabile direttamente
- A SDC e ODC si deve aggiungere l'insieme XDC dei DC esterni per ciascuna funzione di uscita

53/68

Sintesi logica

ntroduzione

Reti multilivell
Ottimizzazione
technology

Don't cares

D: 10 0

Esempio

- Sia  $y_1 = a \oplus c$ ,  $y_2 = ab'$ ,  $y_3 = a + b$ ,  $y_4 = (y_2 \oplus y_3) + c$  e  $y_5 = y_1y_4$
- Si vuole semplificare y<sub>4</sub>, quindi esprimo y<sub>5</sub> in funzione di y<sub>4</sub> da cui y<sub>5</sub> = (a ⊕ c)y<sub>4</sub> da cui

$$DC_i(a, b, c)' = ODC_i(a, b, c)' = \frac{\partial(a \oplus c)y_4}{\partial y_4} = (a \oplus c) \oplus 0 = (a \oplus c)$$

II DC set per y₄ risulta

$$D_4(y_2, y_3) = (\exists a, b, c (y_2 = ab')(y_3 = a + b)(a \oplus c))' = y_2 y_3'$$

• Situazione per y<sub>4</sub> rappresentata su mappe senza e con DC

<b>y</b> :	2 <b>У</b> 3		<b>y</b> 2 <b>y</b> 3							
C	00	01	11	10		C	00		11	
0	0	1	0	1		0	0	1	0	-
1	1	1	1	1		1	1	1	1	-

• Quindi:  $y_4 = y_0' y_3 + c$ 

Sintesi logica

Introduzione

Reti a 2 livelli

Ottimizzazione technology

Don't cares

Risultati

54/68

Sintesi logica

Introduzione

Reti a 2 livell

Reti multilivello
Ottimizzazione

Don't cares

Risultati

DC set complessivo

- Si definisce don't care set globale di un nodo i
   DC<sub>i</sub>(X) = (∧<sub>∀j∈PO</sub> XDC<sub>j</sub>(X)) ∨ ODC<sub>i</sub>(X) (non tiene conto del SDC)
- Sia  $Y_i$  il supporto locale di  $y_i$ , l'insieme  $D_i$  di DC locale per i é

$$D_i(Y_i) = \left(\exists X \bigwedge_{y_i \in Y_i} (y_j = g_j(X)) \land DC_i(X)'\right)'$$

- In pratica, si calcola il care set per il supporto locale e lo si interseca con il complemento del don't care set di *i*, poi si quantifica esistenzialmente (proiezione di *X* su *Y<sub>i</sub>*) e si nega
- In teoria ci si potrebbe aspettare di sommare SDC<sub>i</sub> a D<sub>i</sub>, ma questa operazione é inutile in quanto l'operazione é giá compresa nella formula precedente
- Anche in questo caso si utilizzano i BDD

## Problemi e prospettive

- Si tratta di tecniche molto potenti dal punto di vista della semplificazione
- Hanno tutti i problemi relativi all'uso di ROBDD
- Possibili soluzioni
  - calcolo dei DC set basandosi su una parte della rete
  - utilizzo di tecniche approssimate che calcolano un sottoinsieme del DC set

ntroduzione

Reti a 2 livelli

Ottimizzazione technology

Don't cares

isultati

57/68

Sintesi logica

ntroduzion

Roti a 2 livo

Reti multilivello
Ottimizzazione
technology

Don't cares


lisultati

# Ottimizzazione di reti combinatorie tramite AIG

- Si sono viste diverse tecniche utili dal punto di vista dell'ottimizzazione
- Dobbiamo descriverne di nuove per la sintesi di reti descritte con AIG ?
- No, perché in realtá un AIG puó essere visto come un formalismo che descrive diverse Boolean networks
- L'idea base é quella del clustering: i nodi dell'AIG vengono ragruppati in sottoreti con uscita e con come ingressi un insieme di segnali detto cut
- Queste reti corrispondono in qualche modo ai nodi di una Boolean network
- Essendo possibili diversi clustering, l'AIG corrisponde a diverse Boolean network alle quali possono essere applicate alcune delle tecniche viste oltre a tecniche specifiche per AIG
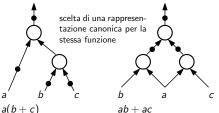
## Hashing strutturale

- Introduce una canonicitá parziale della rappresentazione in cui risultano canoniche alcune sottoreti
- Hashing strutturale a un livello, tutte le volte in cui si aggiunge un AND, si verifica se esiste un nodo con lo stesso fan-in
- · Hashing strutturale a due livelli
  - in una fase preliminare si analizzano tutte i possibili AIG a due livelli e per ogni funzione implementabile in tale modo si sceglie una solo rappresentazione
  - quando si costruisce l'AIG e si aggiunge un AND si costruisce la forma canonica a due livelli avete tale gate come radice, questo puó cambiare i nodi di fan-in



Sintesi logica

Introduzio

Reti a 2 livelli

Ottimizzazione technology

Don't cares

Risultat

58/68

Sintesi logica

Introduzione

Reti a 2 livelli

Reti multilivello
Ottimizzazione
technology

Don't cares


Risultati

#### Costruzione dell'AIG

- A partire da una boolean network si parte dall'espressione fattorizzata dei nodi e si utilizza De Morgan per la somma logica
- Il numero di nodi nell'AIG é miore o uguale al numero di letterali nella rete fattorizzata
- A partire da un BDD si sostituisce ogni nodo del BDD con un MPX a due ingressi dati descritto come AIG
- Il numero di nodi dell'AIG é minore o uguale al numero di nodi del BDD per tre
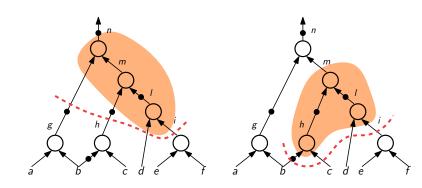
## AIG e clustering

Due esempi di 4-cut fattibili e dei i relativi clustering



## Riduzione funzionale (rewrite)

Introduzione

Reti a 2 livelli

Ottimizzazione technology


Don't cares

Risultati

 Per ogni nodo della rete individua un insieme di tagli fattibili (4-cut)

- Per ciascun taglio calcola la funzione (una fra 2<sup>2<sup>4</sup></sup>) e la memorizza in una parola di 16 bit
- Per ciascuna funzione cerca un sotto grafo AIG piú compatto all'interno di una hash-table memorizzata
  - la ricerca avviene all'interno di 222 classi di funzioni equivalenti per trasformazioni NPN (negazione degli ingressi, permutazione degli ingressi, negazione dell'uscita)
- Si tiene traccia anche della possibile presenza di nodi giá presenti nella rete per una risostituzione
- Per realizzare queste operazioni possono essere utilizzate simulazione, BDD e SAT

Esempio

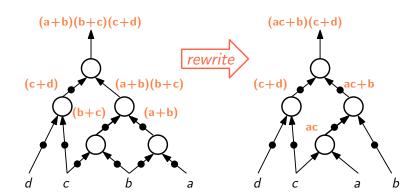

Sintesi logica

Introduzione

Reti a 2 livelli


Ottimizzazione technology

Don't cares


Risultati

Esempi

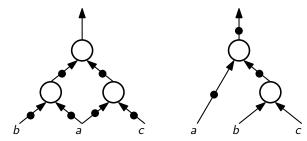Possibile sotto grafo della rete e AIG ad esso equivalente ((a + b)(a + c) e a + bc)



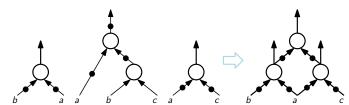Rewrite in presenza di nodi giá esistenti nella rete



62/68

Sintesi logica

Introduzione

Reti a 2 livel

Ottimizzazione technology

Don't cares

Risultati

Altre operazioni su AIG

- **refactor**: un sottografo viene trasformato di nuovo in un espressione SP e rifattorizzzato con una strategia diversa
- balance: un sottografo che ha su un ramo molti nodi puó essere bilanciato per poi avere un minor ritardo nella rete risultante
- riduzione funzionale
  - gli AIG non sono forme canoniche e quindi possono essere presenti nodi che realizzano la stessa funzione come radice di sottografi diversi
  - si puó usare la boolean satisfiability per verificare se due nodi sono equivalenti
  - oppure si puó costruire i grafo in modo semi-canonico (FRAIG)

61/68

Sintesi logica

ntroduzione

Reti a 2 livelli

Ottimizzazione technology

Don't cares

D: 11 .

Sintesi logica

#### Sintesi con AIG

Sintesi logica

#### Risultati con SIS e ABC

technology

Don't cares

- I vantaggi della sintesi con AIG sono dati da:
  - compattezza della rappresentazione in memoria;
  - risultati equivalenti a SIS con tempi di calcolo decisamente inferiori;
  - technology mapping che intervengono nella fase successiva;

• rappresentazione della rete piú adatta a agli algoritmi di

Sintesi logica

technology


Risultati

SIS e script.rugged

• Sia  $n_0$  il numero di letterali prima dell'applicazione di script.rugged e  $n_1$  e  $n_2$  il numero di lettarali dopo la sua applicazione per una o due volte

• Guadagno medio su tutti i benchmark  $avg(n_1/n_0) = 0.48$  e  $avg(n_2/n_0) = 0.46$  mostrando che l'applicazione dell'euristico per due volte da luogo a vantaggi marginali

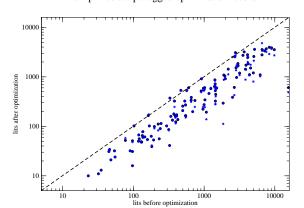simplified script.rugged optimization results



Risultati

Risultati ottenuti utilizzando SIS e ABC per ottimizzare una serie di benchmark combinatori tratti dal set LGSynth93

- analisi dei risultati ottenuti con script.rugged e script.algebraic
- risultati technology independent e dopo il technology mapping

Sintesi logica

Risultati

## SIS e script.algebraic

- script.algebraic utilizza gcx e gkx in maniera iterattiva
- Guadagno medio su tutti i benchmark 0.49

simplified script.rugged vs. script.algebraic optimization results

