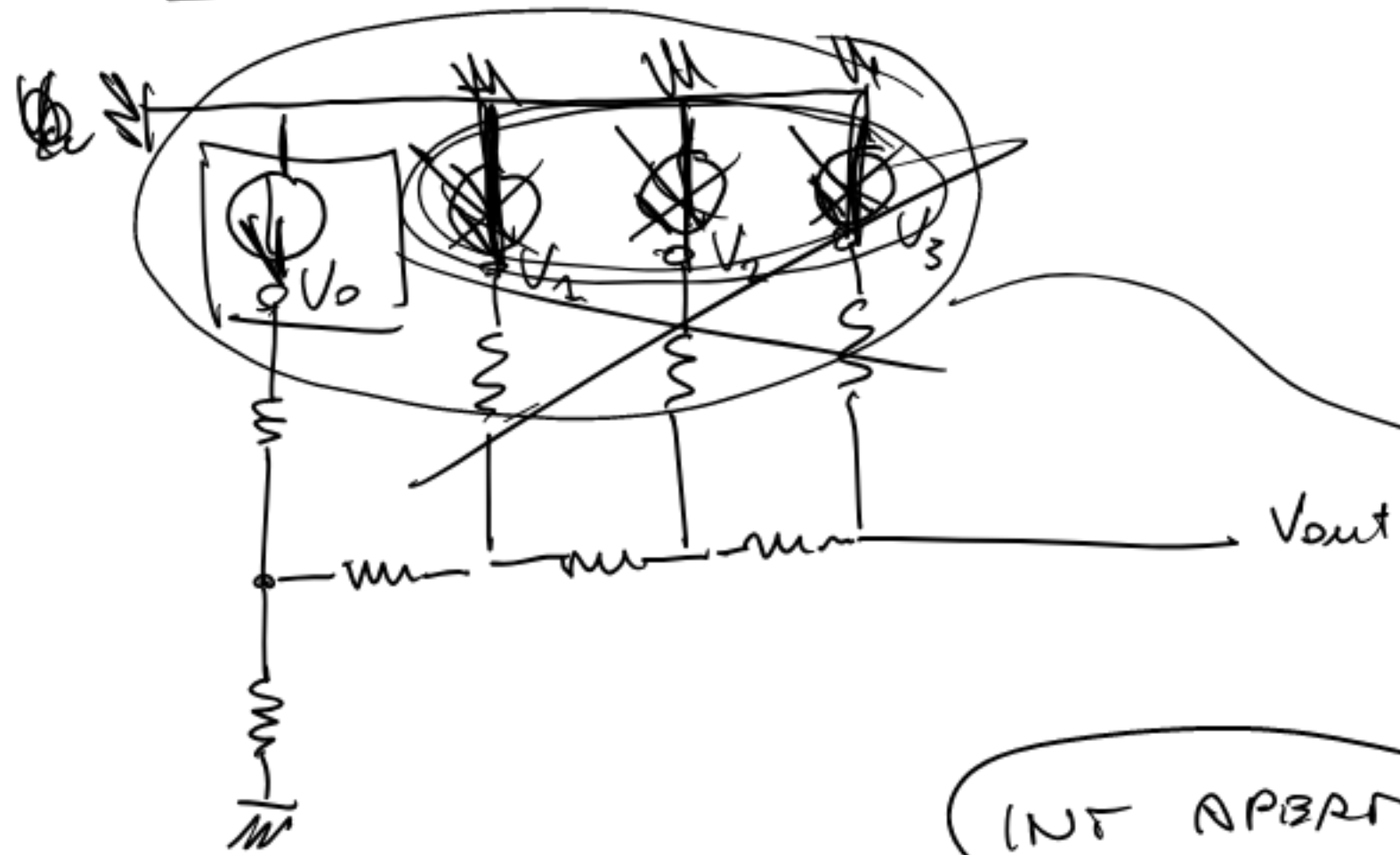


DAC "a vuoto"



~~PRINCIPIO SOVRAPP. TIRATA~~

(0) (1) (2) (3)  
Vout

SI PRINC. SOVRAPP.

$V_i \neq 0$

$V_j = 0$


INT APERTO

OGNI COMBINAZIONE

→ D

PRINCIPIO DI SOVRAPP.


AMPLI. TENSIONE

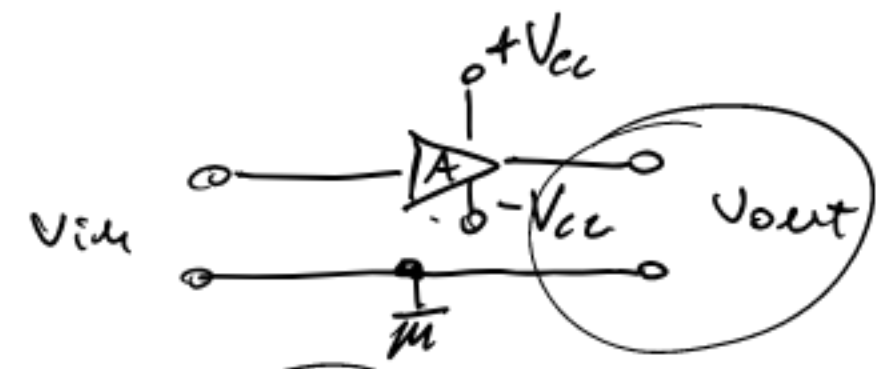

$$V_{out} = A \cdot V_{in}$$

$$A > 1$$

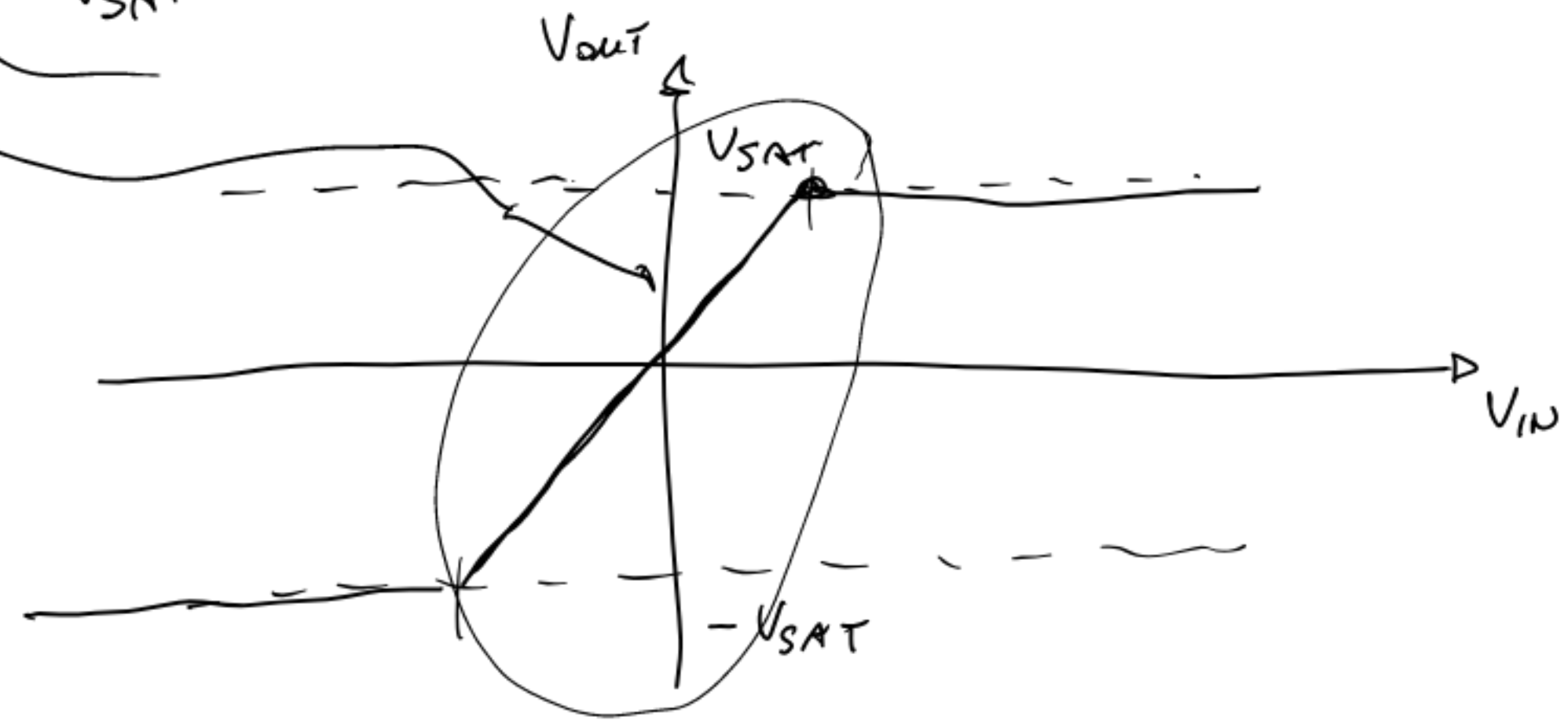
$$V_{SAT} = V_{out}^{MAX} \Rightarrow V_{SAT} = A \cdot V_{in}^{MAX} \Rightarrow V_{in}^{MAX} = \frac{V_{SAT}}{A}$$



$$Z_{in} = \infty$$

$$Z_{out} \approx 0$$

AMPLI DIFFERENZIALI

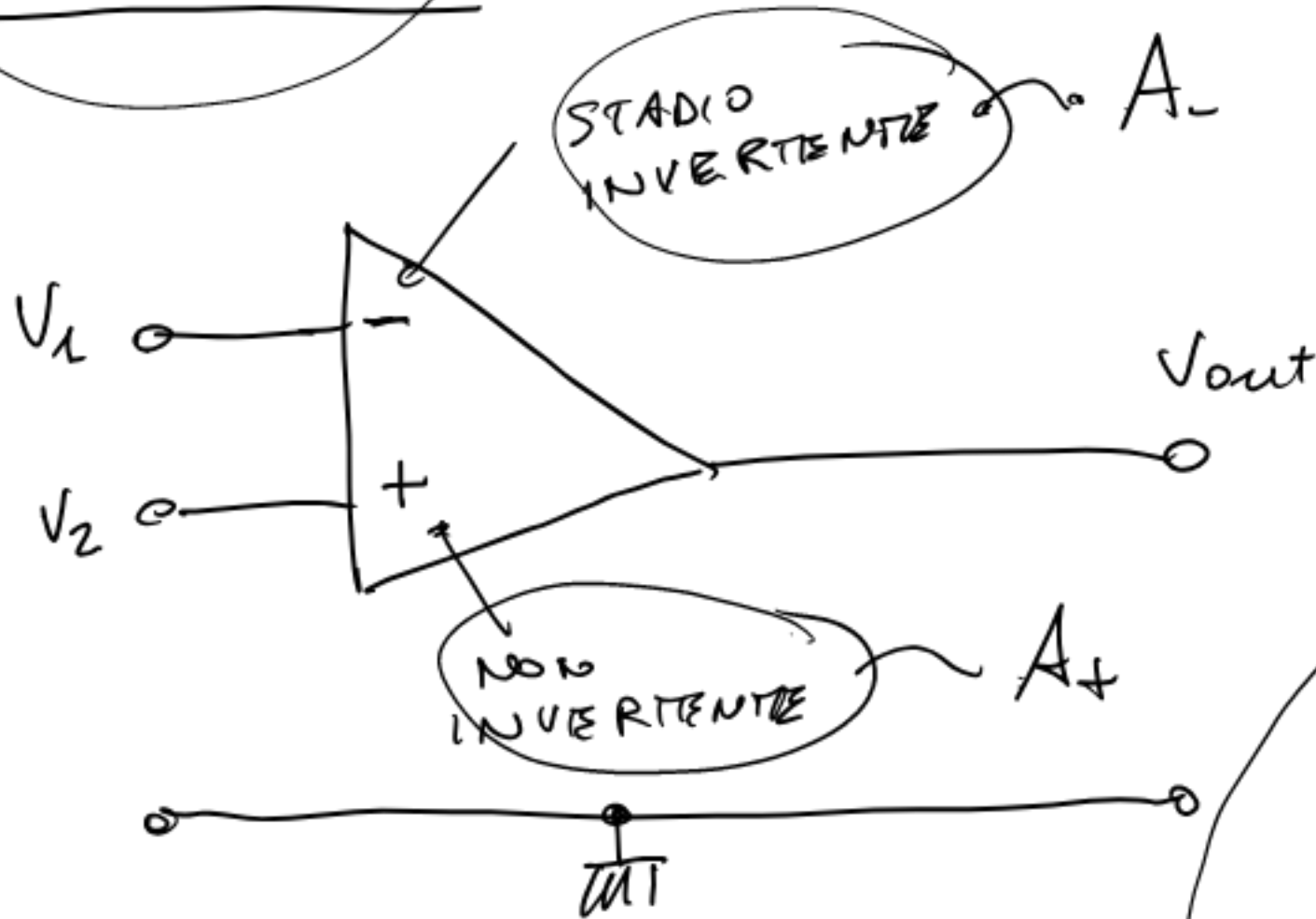

$$V_{out} = A (V_2 - V_1)$$

IDEALE

$$A_+ = A_- = \textcircled{A} \quad \text{IDEALE}$$

REALE

$$A_+ \approx A_-$$

$$V_{out} = A_+ \cdot V_2 - A_- \cdot V_1 \quad \left[ = A (V_2 - V_1) \right]$$

$A_d$  = guadagno differenziale  
 $A_{CM}$  = guadagno di modo comune

$$\textcircled{A_+ = A_d + \frac{A_{CM}}{2}}$$

$$\textcircled{A_- = A_d - \frac{A_{CM}}{2}}$$

$$V_{out} = A_+ V_2 - A_- V_1$$

$$A_+ = A_d + \frac{A_{cm}}{2}$$

$$A_- = A_d - \frac{A_{cm}}{2}$$

28/04 (2)

$$V_{out} = \left( A_d + \frac{A_{cm}}{2} \right) V_2 - \left( A_d - \frac{A_{cm}}{2} \right) V_1 =$$

$$V_{out} = A_d (V_2 - V_1) + A_{cm} \frac{V_1 + V_2}{2}$$

IDEALE

$A_d$

$A_{cm} \approx 0$

REALE  $A_{cm} \ll A_d$

$A_{cm} \approx 0$



$V_1 = V_2 = V_{in}$   $A_{cm} \approx V_{in}$   
V MEDIO fra  $V_1$  e  $V_2$

1) Misura  $A_d$

$$A_{cm} \frac{V_1 + V_2}{2} \approx 0$$

$$V_1 = -V_2$$

$$V_1 = V_2$$

2) Misura  $A_{cm}$

$$A_d (V_2 - V_1) \approx 0$$


Reppento di Ricezione di modo comun:


$$CMRR = \frac{|A_d|}{|A_{cm}|}$$

+  $\infty$  IDEALE

60-80 dB REALE

$\approx 10^7$

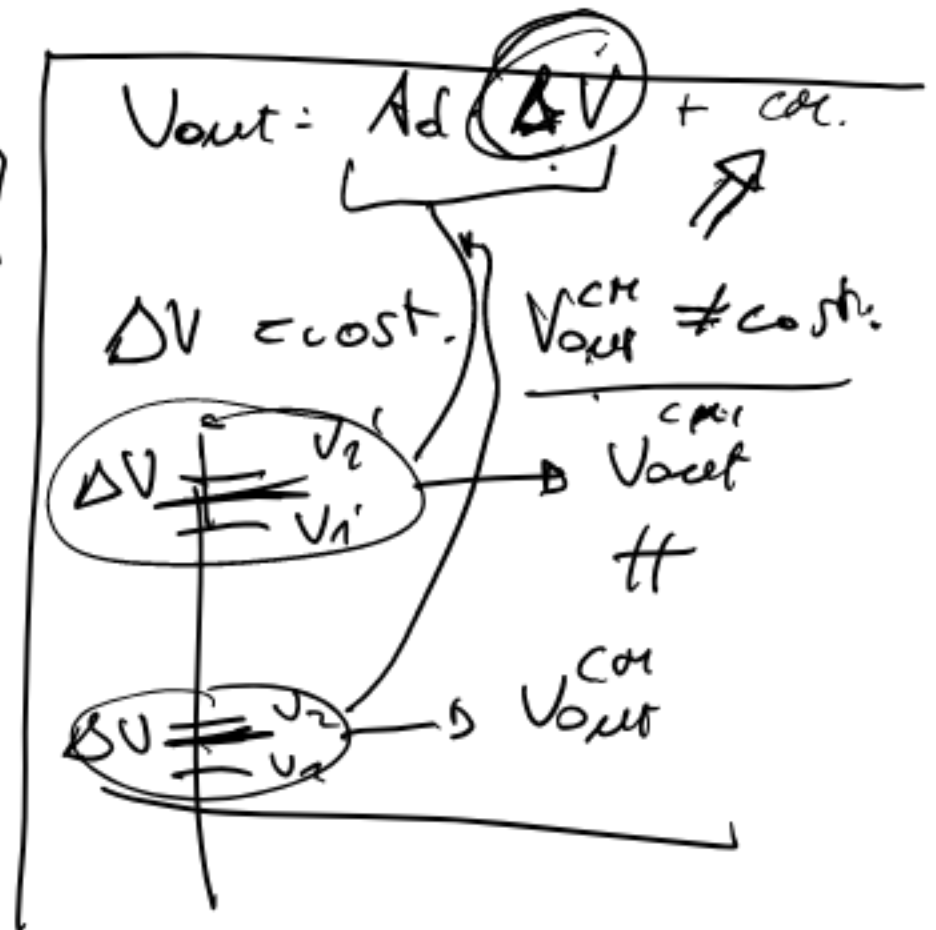

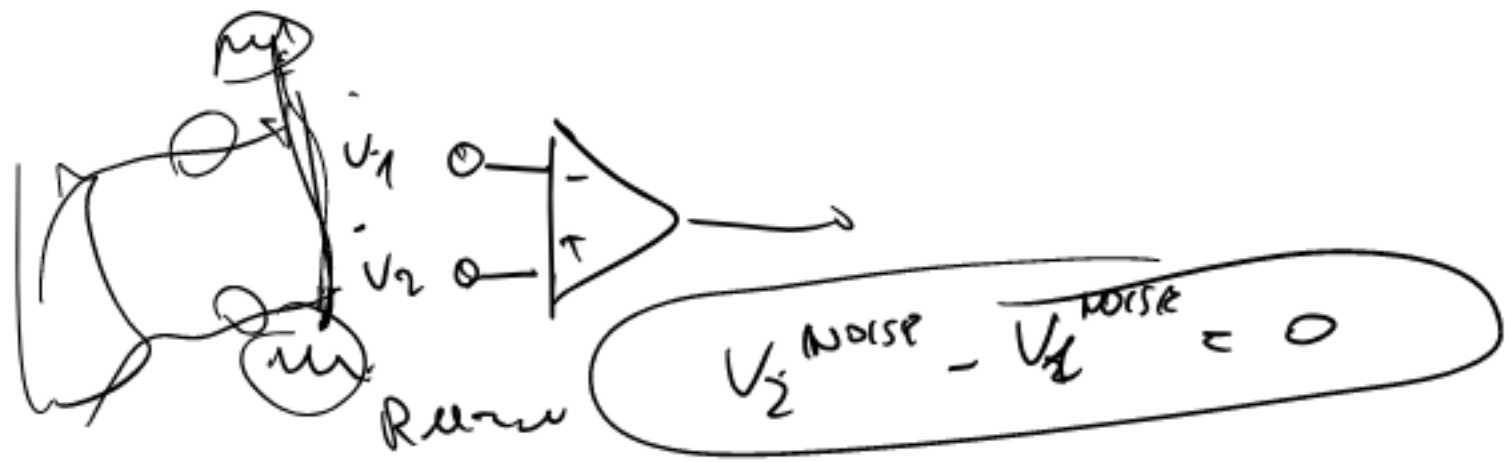

CMRR  
COMMON  
MODE  
REJECTION  
RATIO

AMP. OPERATIONAL

exp. diff.  $A_d = +\infty$   $\approx 10^5$  AREA  $\Rightarrow$  SATURAZIONE  
ANELLO APERTO

- $Z_i$   $+\infty$
- $Z_o$   $0$
- $A_d$   $+\infty$
- BW  $+\infty$
- $V_{SAT}$   $+\infty$
- CMRR  $+\infty$
- Slew Rate  $+\infty$

RESIST  
 $> 1 M\Omega$   
 $< 10 \Omega$   
 $10^5$   
Circuito.  
 $\pm V_{cc}$   
 $60-80 dB$   
 $\approx 10 V/\mu s$

$A_{col} \approx 10^{-2}$   
 $\frac{A_d = 10^5}{A_{col} = 10^{-2}} = 10^7$

SAT

$10^7$

Saturazione

A grande  
=>  $V_{SAT}$


$$\Delta V_i = (V_2 - V_1)$$

$$\Delta V_i \gg \frac{V_{SAT}}{A}$$

$$V_{SAT} = 10V \quad A = 10^5$$


$$\Delta V_i = \frac{10V}{10^5} = 10^{-4}V = 0.1mV = \underline{\underline{100\mu V}}$$

Zona lineare MOLTO LIMITATA

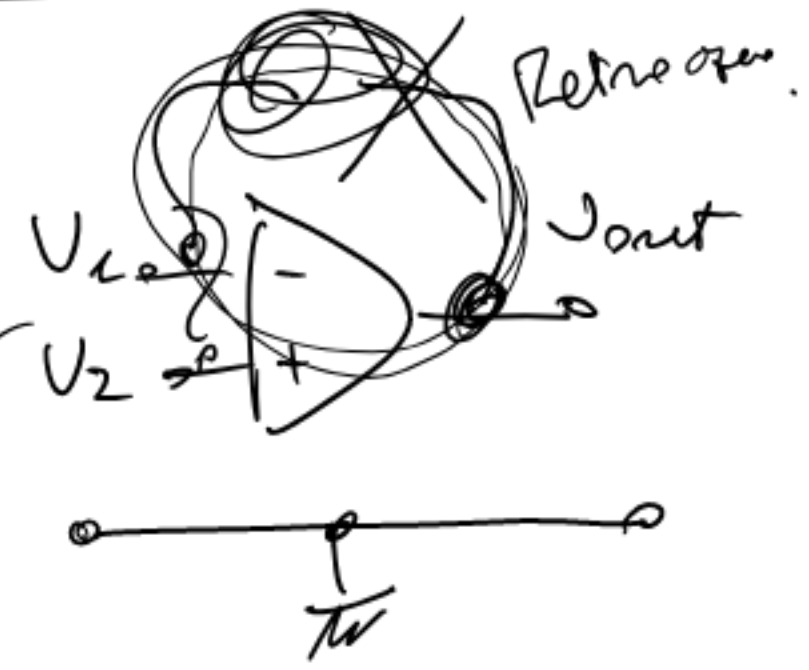

ANZILCO APERTO

SAT

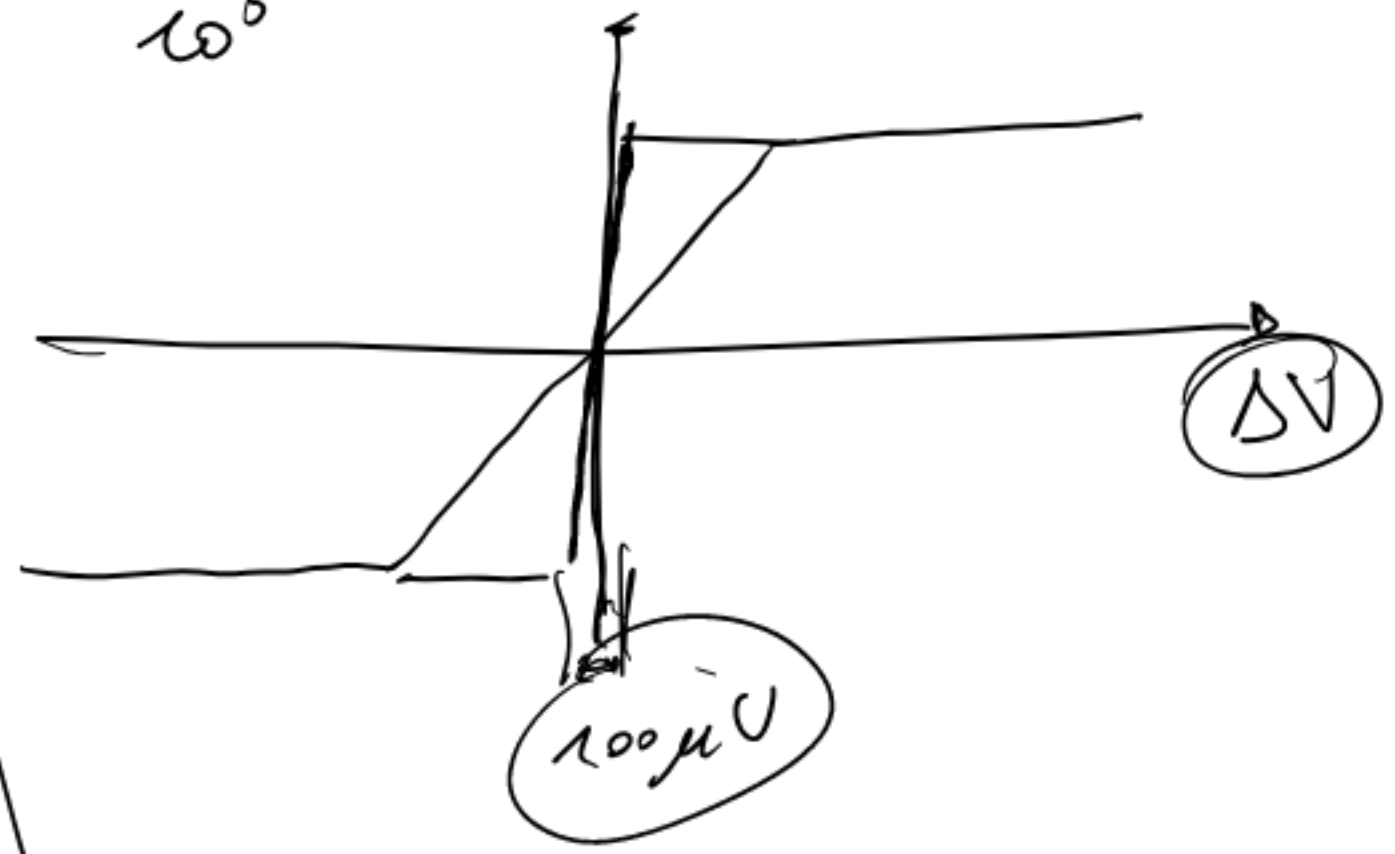

PRINCIPIO DEL CIRCUITO VIRTUALE

28/04

7

$$V_{out} = A (V_2 - V_1) = A \cdot \Delta V$$

$$V_2 \approx 100 \mu V$$

$$V_1 \approx 100,1 \mu V$$

$$\Delta V \approx 100 \mu V \Rightarrow \text{SAT}$$

$$\Delta V \approx 0$$



CORTO CIRCUITO

Prattico  $V_1 \approx V_2 \Rightarrow$


$\Delta V \approx 0$  (piccolo confronto  $V_1, V_2$ )  $\Rightarrow$

i due ingressi sono alla stessa potenziale.




potenziale

$$Z_i \approx +\infty$$

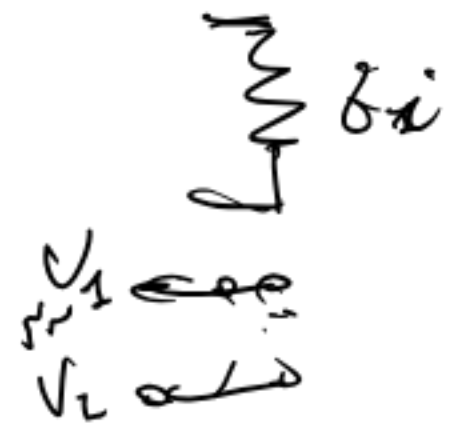

# REAZIONE (RETROAZIONE)

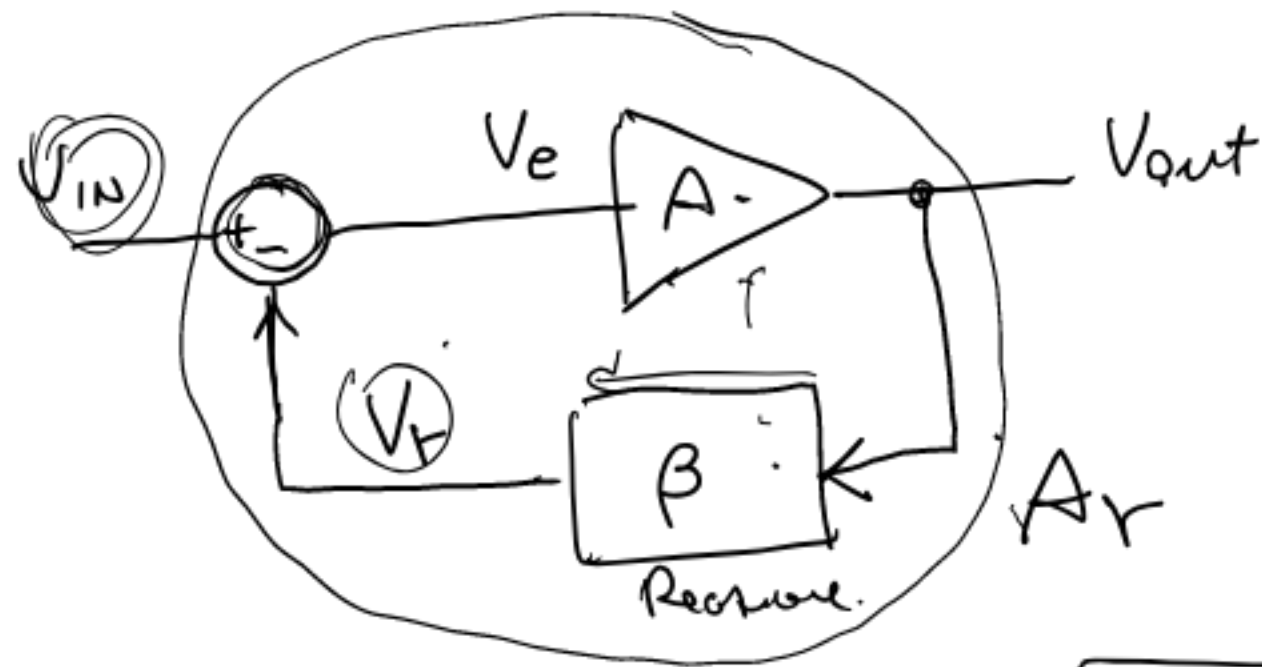

$$A = \frac{V_{out}}{V_e}$$

$$\beta = \frac{V_r}{V_{out}}$$

$$A_r = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$A_r = f(A, \beta)$$

$$V_e = V_{in} - V_r \Rightarrow V_{in} = V_e + V_r$$

$$A_r = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{out}/V_e}{\frac{V_e + V_r}{V_e}} = \frac{A}{1 + \frac{V_r}{V_e} \cdot \frac{V_{out}}{V_{out}} \cdot A} = \frac{A}{1 + \beta A}$$

$$A_r = \frac{A}{1 + \beta A}$$



$$A_r = \frac{A}{1 + \beta A}$$

$$1 + \beta A > 1 \rightarrow$$

REAZIONE  
NEGATIVA

$$A_r < A$$

$$1 + \beta A < 1 \rightarrow$$

REAZIONE  
POSITIVA

$$A_r > A$$

~~$$1 + \beta A = 1 \rightarrow$$~~

NO REAZIONE

$$A_r = A$$

$$1 + \beta A = 0$$

$$\beta A = -1$$



$$A_r \rightarrow +\infty$$

**OSCILLATORE**


genera segnale  
in uscita anche  
se ~~non~~

# A.O. CONNESSIONE NON INVERTENTE

28104

(10)

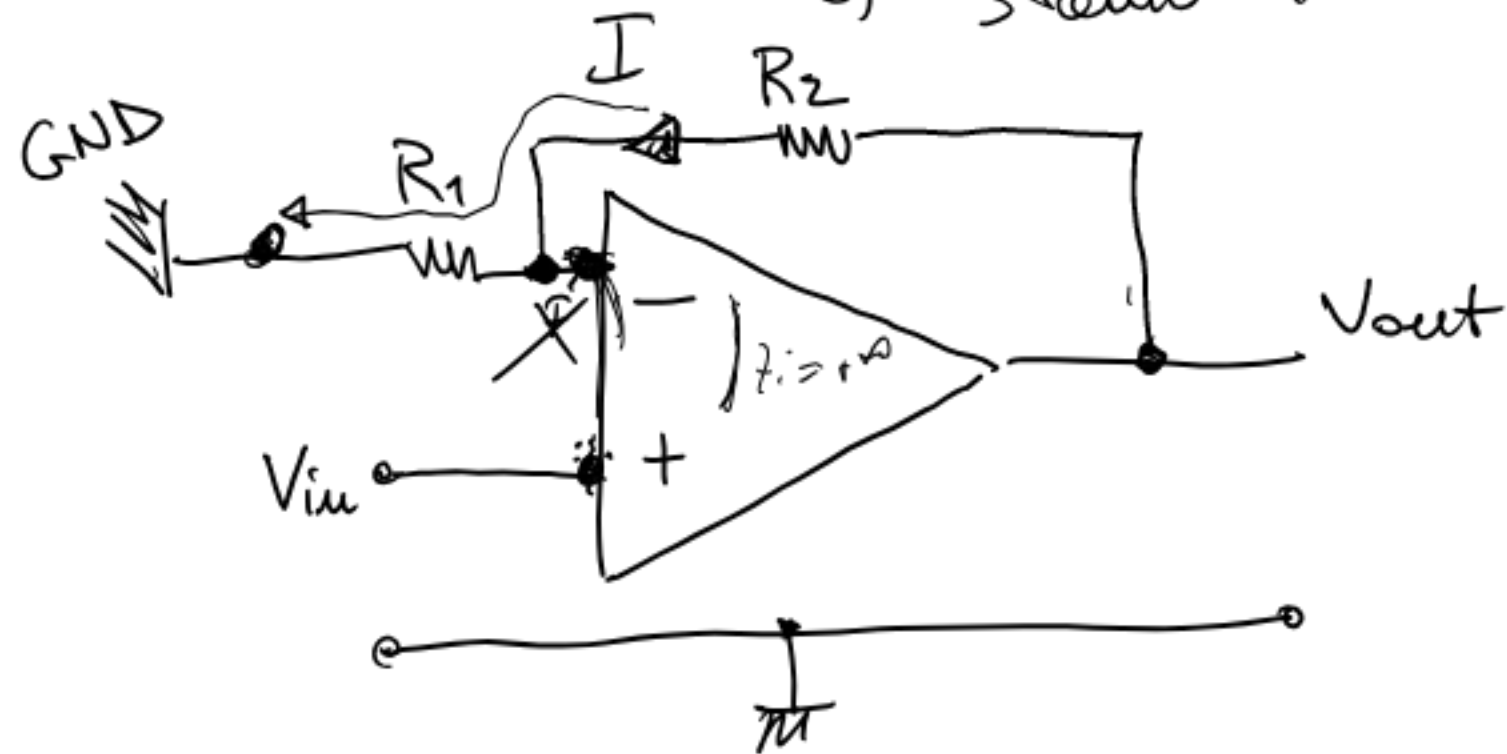- 1) Segnale  $V_{in}$  allo stato non invertito.
- 2) Stato invertito reazione



1)  $Z_i = +\infty$

I through  $R_1, R_2$

$$V_{out} = (R_1 + R_2) \cdot I$$

2) Principio C.E.V.

$V_{in}$  d.d.p. a capo  $R_1 \Rightarrow$

$$V_{in} = R_1 \cdot I$$


$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{(R_1 + R_2) \cdot I}{R_1 \cdot I} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow$$

$$A_v = \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

MODO II

A.O. COMU. NON INVERT

28104 (11)

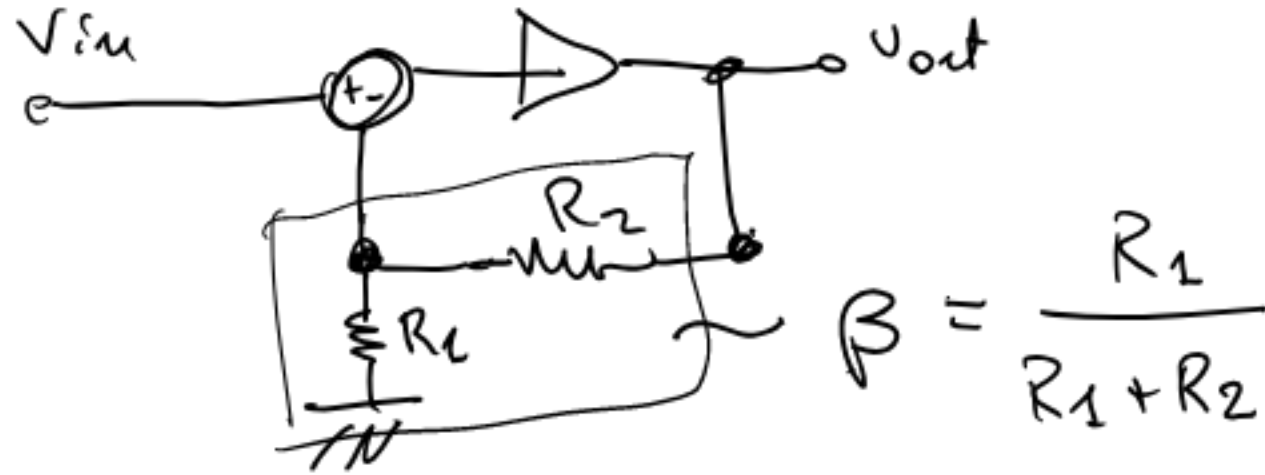


$$A_v = \frac{A}{1 + \beta A} \approx \frac{1}{\frac{1}{A} + \beta} \approx \frac{1}{\frac{1}{A} + \frac{R_1}{R_1 + R_2}}$$

*(Note: In the original image, the term  $\frac{1}{A}$  is circled and crossed out, and the term  $\frac{R_1}{R_1 + R_2}$  is also circled.)*

$$\frac{1}{\beta} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

questa stessta considerazione  
def. princ. C.C.U.
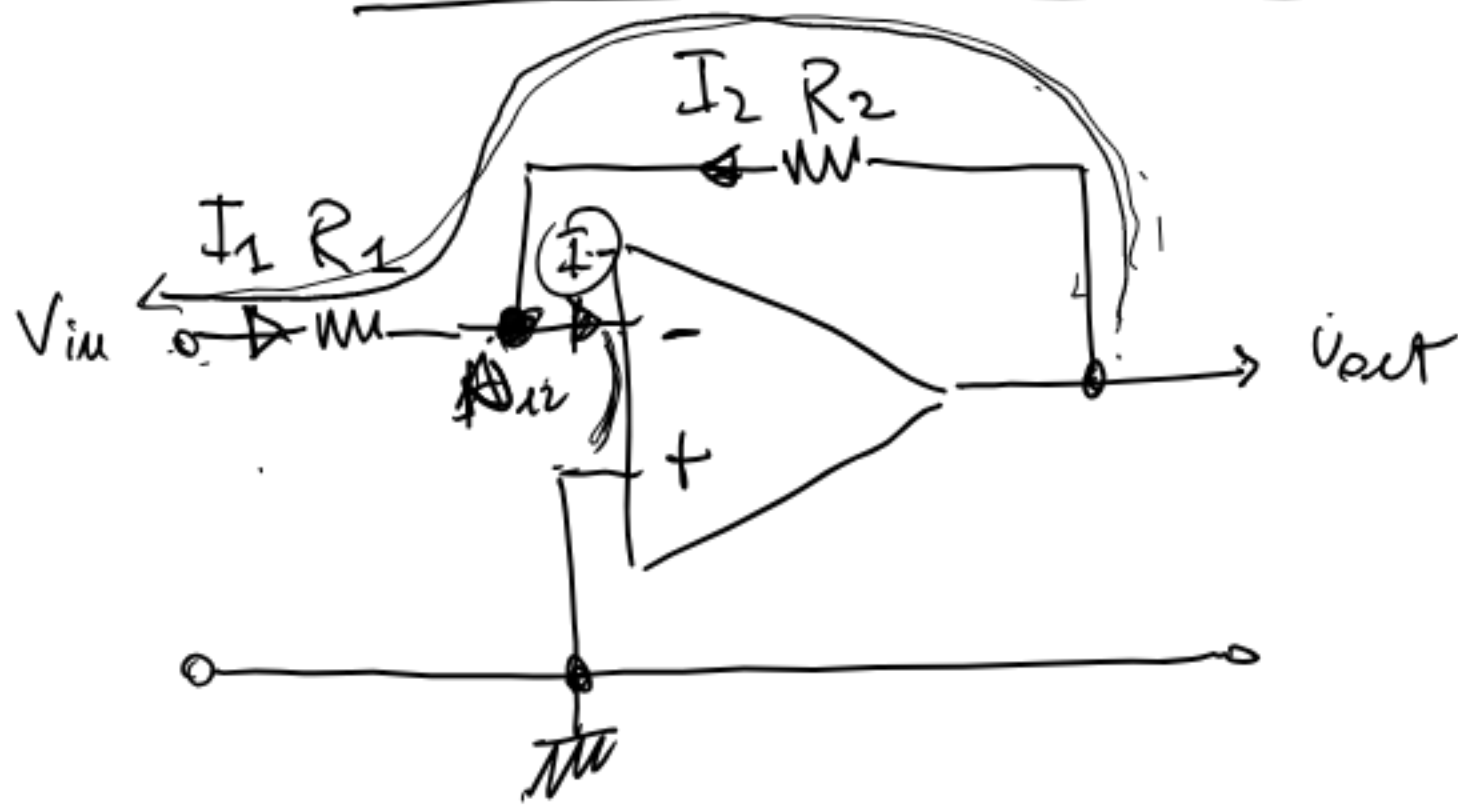
$$\Rightarrow A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$



1) Prim. c.c.v.  $N_{12} \approx GND$   $\left\{ \begin{array}{l} V_{out} = R_2 \cdot I_2 \\ V_{in} = R_1 \cdot I_1 \end{array} \right.$


2)  $Z_i = +\infty \Rightarrow I_- \approx 0$   $|I_1| = |I_2|$   $\boxed{I_1 = -I_2}$   $\boxed{\begin{array}{l} I = I_2 \\ I_1 = -I \end{array}}$

$\left. \begin{array}{l} V_{out} = R_2 \cdot I \\ V_{in} = -R_1 \cdot I \end{array} \right\}$


$\Rightarrow A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \boxed{A_v = -\frac{R_2}{R_1}}$

DISCRIMINATORE

A.O. ANELLO APERTO

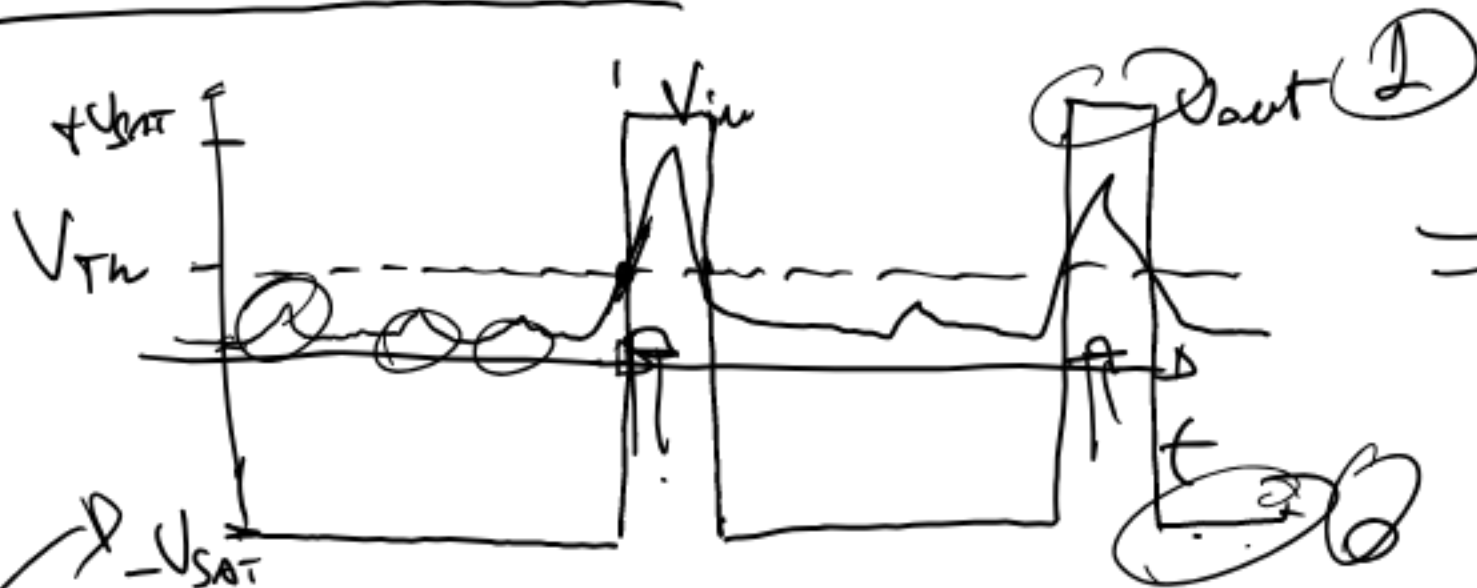

$V_{TH}$  questa Brown  
non  $V_{TH}$

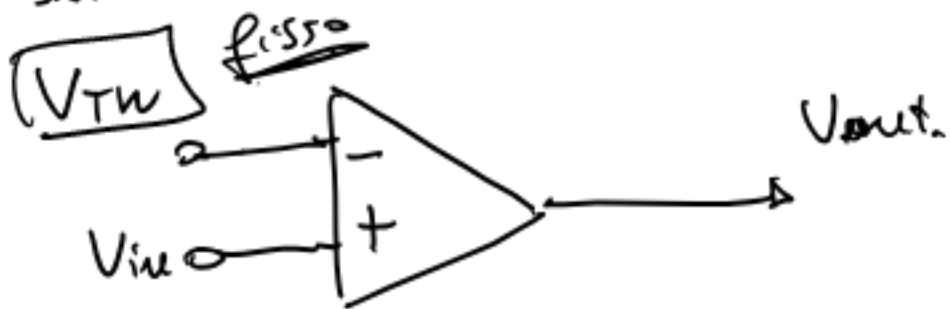


$$V_{out} = A (V_{in} - V_{TH})$$

$\nearrow +V_{SAT}$   
 $\searrow -V_{SAT}$

$V_{in} > V_{TH} \Rightarrow V_{out} = +V_{SAT}$

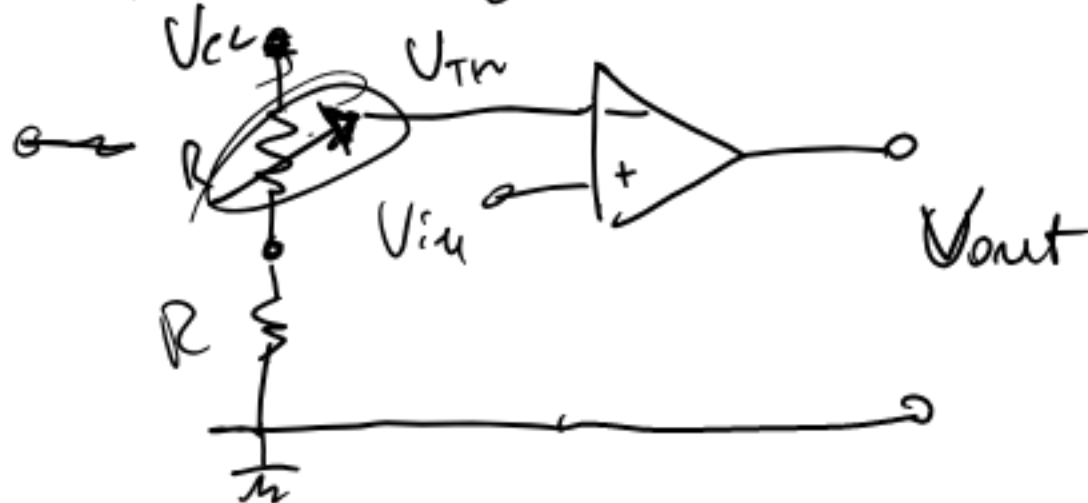$V_{in} < V_{TH} \Rightarrow V_{out} = -V_{SAT}$




# INSEGUITORE DI TENSIONE

28104


14

A.O. CONN. NON INVERTENTE

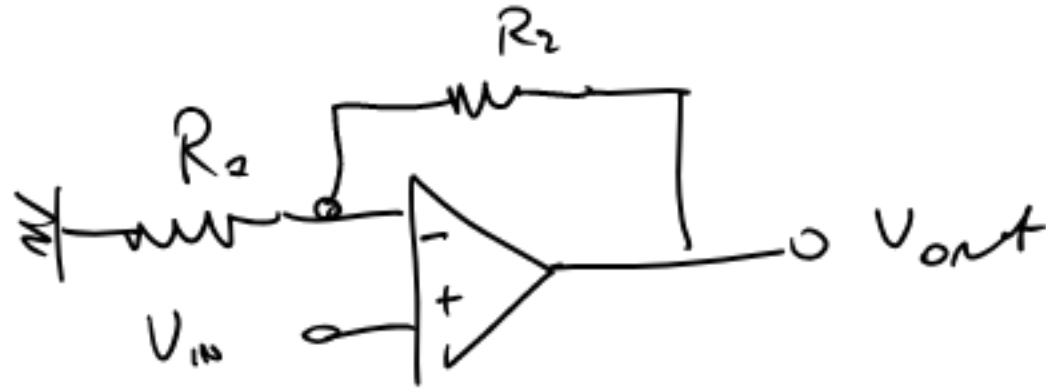

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

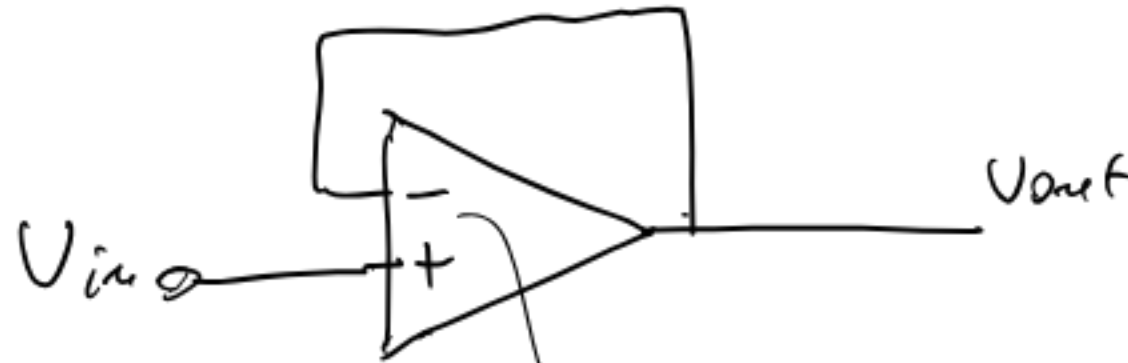
$$\begin{aligned} R_2 &= 0 \\ R_1 &= +\infty \end{aligned}$$



$$A_v = 1$$


$$V_{out} = V_{in}$$

## ADATTAMENTO DI IMPEDENZA

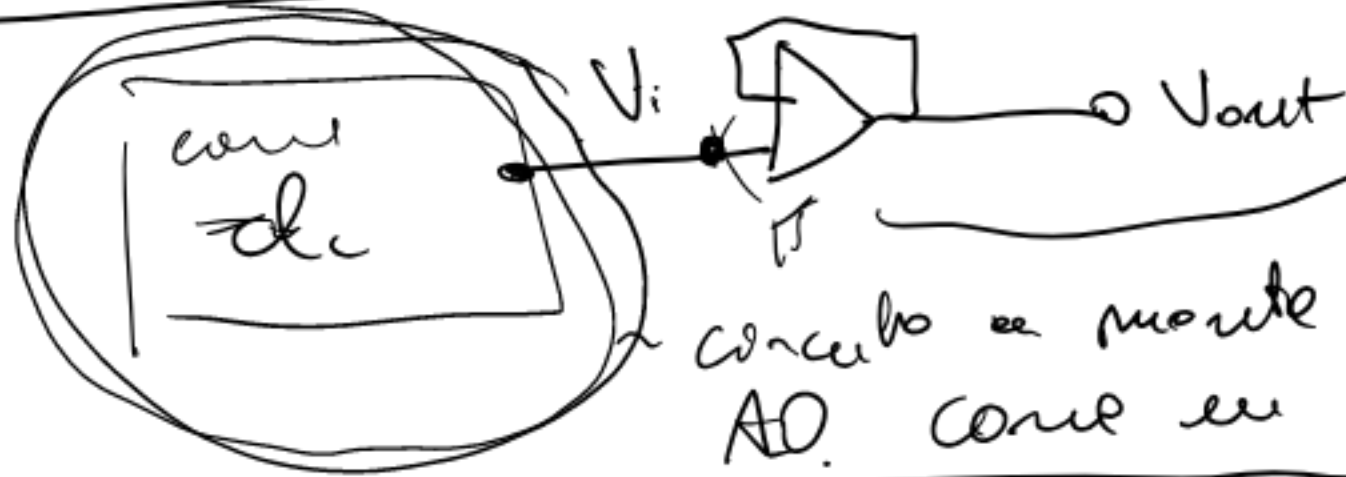

concetto in mente NON SBATE  
AO. come un carico

$$Z_i = +\infty$$

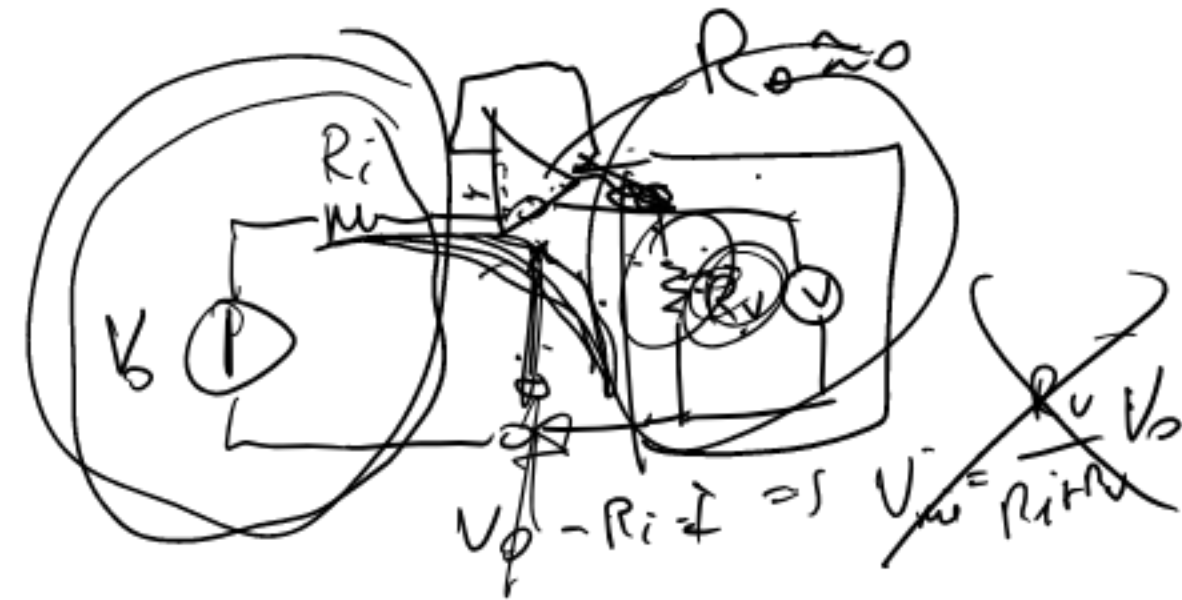

$$V_0 - R_i I = V_i = R_L I$$

GIOVEDÌ 20/04

28/04

(15)

Introduzione      ESP.      SIM.      A.D.

- Ad Acq
- Com. non. INURAI / INURAI.
- DISCRIMINATORE
- INSEGUITORE TENSORE
- OSCILLATORE (?)

NON INSTALLARE

LABVIEW